

**Aula 00 - Somente em  
PDF**  
*CETESB-SP (Engenheiro - Eletricista)*  
*Conhecimentos Específicos*

Autor:  
**Thais Martins**

26 de Fevereiro de 2024

# Índice

|  |     |
|--|-----|
| 1) Considerações Iniciais .....                          | 3   |
| 2) Conceitos Introdutórios - Atualizada .....            | 4   |
| 3) Circuitos Digitais - Atualizada .....                 | 25  |
| 4) Questões Comentadas - Multibancas - Atualizadas ..... | 56  |
| 5) Lista de Questões - Multibancas - Atualizada .....    | 82  |
| 6) Referências Bibliográficas .....                      | 100 |



 
## CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Iniciaremos agora nossos estudos sobre a **Eletrônica Digital**! Este nicho da Eletrônica teve início em 1938, quando o matemático e engenheiro norte-americano Claude Shannon (1916-2001) organizou o trabalho do também matemático e filósofo britânico **George Boole** (1815-1864), considerado o **pai da álgebra booleana**, como sendo uma convenção para o emprego de conceitos de eletrônica.



Fonte: [https://pt.wikipedia.org/wiki/Claude\\_Shannon](https://pt.wikipedia.org/wiki/Claude_Shannon)



Fonte: [https://pt.wikipedia.org/wiki/George\\_Boole](https://pt.wikipedia.org/wiki/George_Boole)

E desde o final da década de 1930 vem se aprimorando de maneira arrebatadora. Iniciaremos com alguns **conceitos introdutórios**, tais como **Bases Numéricas, Operações de Adição e Subtração com Números Binários, Portas Lógicas**, passando a seguir para os **Circuitos Digitais** propriamente ditos.



# CONCEITOS INTRODUTÓRIOS

## Bases Numéricas

Trabalharemos com **4 sistemas numéricos**: binário, octal, decimal e hexadecimal. Os sistemas **binário**, **octal** e **hexadecimal** guardam uma **correlação** entre si, visto que as bases destes sistemas possuem em comum o fato de **serem todas potências de 2**. E, por guardarem uma correlação tão íntima, as conversões entre estas bases são *relativamente* fáceis.

O **sistema numérico binário** (ou *base numérica binária*) pode representar qualquer número com apenas **dois algarismos**: 0 e 1. No sistema binário, o termo dígito binário (*binary digit*) é abreviado para o termo **bit** e representa um único "0" ou um único "1" dentro de um número maior, composto por diversos zeros e uns. O sistema numérico binário precisa de uma determinada resolução em números possíveis de bits para poder representar os demais sistemas numéricos, conforme será visto a seguir.

Um outro termo recorrente na análise de sistemas numéricos binários é o de um conjunto de 8 bits, que forma **1 byte**.

Também nas representações por sistemas numéricos binários se empregam os termos "*dígito mais significativo*" e "*dígito menos significativo*".

O *dígito mais significativo* é o **bit mais à esquerda** do número na base binária. Ele é assim chamado pois seu valor é o que possui **maior relevância**, ou seja, representa o número equivalentemente superior na base decimal.

Já o *dígito menos significativo* é o **bit mais à direita** do número na base binária. Ele é assim chamado pois seu valor é o que possui **menor relevância**, ou seja, representa o número equivalentemente inferior na base decimal.

O **sistema numérico octal** (ou *base numérica octal*) pode representar qualquer número com apenas **8 algarismos**: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

O **sistema numérico decimal** é o que usamos no nosso dia a dia. Ele pode representar qualquer número com **10 algarismos**: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Já o **sistema numérico hexadecimal** pode representar qualquer número com **16 símbolos**: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F.



A título de curiosidade segue uma tabela com a equivalência entre os números primordiais da base decimal para as demais bases:

| BASE DECIMAL<br>L | BASE BINÁRIA | BASE OCTA<br>L | BASE HEXADECIMAL |
|-------------------|--------------|----------------|------------------|
| 0                 | 000<br>0     | 00             | 0                |
| 1                 | 000<br>1     | 01             | 1                |
| 2                 | 001<br>0     | 02             | 2                |
| 3                 | 001<br>1     | 03             | 3                |
| 4                 | 010<br>0     | 04             | 4                |
| 5                 | 010<br>1     | 05             | 5                |
| 6                 | 011<br>0     | 06             | 6                |
| 7                 | 011<br>1     | 07             | 7                |
| 8                 | 100<br>0     | 10             | 8                |
| 9                 | 100<br>1     | 11             | 9                |
| 10                | 101<br>0     | 12             | A                |
| 11                | 101<br>1     | 13             | B                |
| 12                | 110<br>0     | 14             | C                |
| 13                | 110<br>1     | 15             | D                |



|    |          |    |   |
|----|----------|----|---|
| 14 | 111<br>0 | 16 | E |
| 15 | 111<br>1 | 17 | F |

Para se converter qualquer número da **base decimal** para **outra base**, deve-se empregar **divisões sucessivas pelo número da base de destino**, ou seja, se temos um número "X" na base 10, e queremos representa-lo na base 2, devemos dividir este número "X" por 2 "n" vezes, sempre se anotando o **resto da divisão**. A seguir iremos melhor definir este conceito.

## Conversões de uma base qualquer para decimal

Pensemos no número 1010 na **base binária** - *doravante descrito como (1010)<sub>2</sub>*.

Queremos encontrar seu equivalente na **base decimal**. O procedimento é o seguinte:

$$(1010)_2 = 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0 = 8 + 0 + 2 + 0 = (10)_{10}$$

Ou seja, multiplicamos o número "0" ou "1" na base 2 pelas **potências de 2** representativas de sua **posição** (*ou seja, o mais à esquerda ganha maior relevância - maior expoente - e vai se reduzindo até o expoente zero*).

Pensemos agora no número 12 na **base octal** - ou (12)<sub>8</sub>. Queremos encontrar seu equivalente na **base decimal**. O procedimento é idêntico, porém agora usamos como **base o número 8**.

$$(12)_8 = 1 \times 8^1 + 2 \times 8^0 = 8 + 2 = (10)_{10}$$

Por último, pensemos agora no "número" A1 na **base hexadecimal** - ou (A1)<sub>16</sub>. Queremos encontrar seu equivalente na **base decimal**. *Como fazer?*

Bom, como não adianta multiplicar "A1" por nada, devemos saber **previamente** a correlação das letras da **base hexadecimal** com os seus equivalentes na **base decimal**, conforme disposto na tabela apresentada na página anterior. Sendo assim:


$$(A1)_{16} = 10 \times 16^1 + 1 \times 16^0 = 160 + 1 = (161)_{10}$$



*Simples, não?*
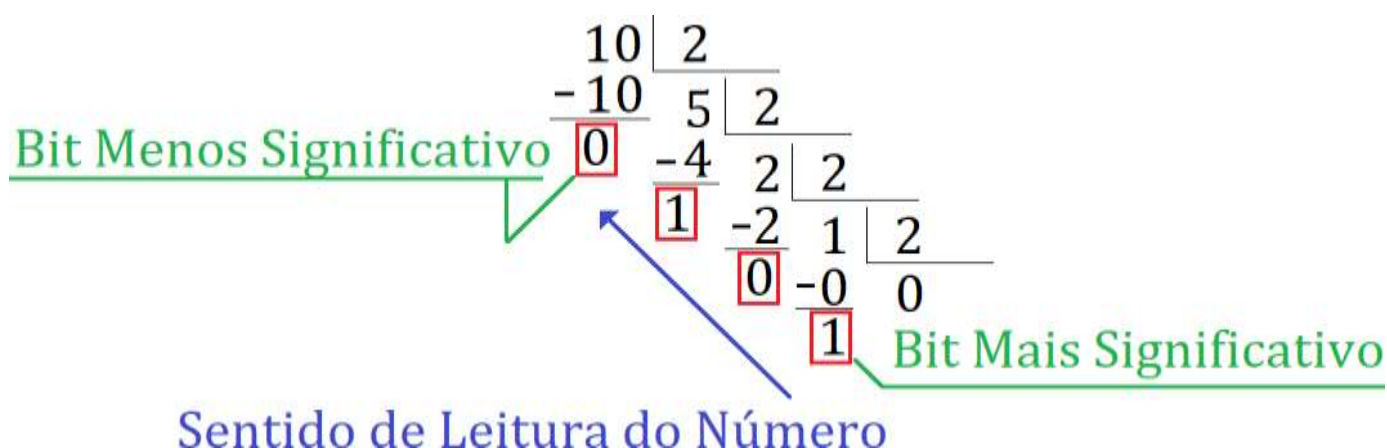
## Conversões de decimal para uma base qualquer

Façamos agora o **caminho contrário**. Temos o número 10 na **base decimal** e queremos encontrar seu equivalente na **base binária**. O procedimento é o seguinte:



Divide-se **sucessivamente** o número na **base original** pelo número da **base de destino**, preservando-se o valor dos **restos das divisões**, até que o **quociente da última divisão seja zero**.

Assim o **número na base de destino** será aquele formado pelos **restos das divisões**, no sentido apontado na Figura acima.

Neste caso, o número formado é o  $(1010)_2$  corresponde ao número  $(10)_{10}$ .




**(FUNDEP/Prefeitura de Uberlândia - 2019)** Em relação aos sistemas digitais, a conversão decimal binário é de fundamental importância. Assinale a alternativa que apresenta o equivalente binário ao número decimal 35.

- A) 100001
- B) 100111
- C) 110001
- D) 100011

**Comentários:**

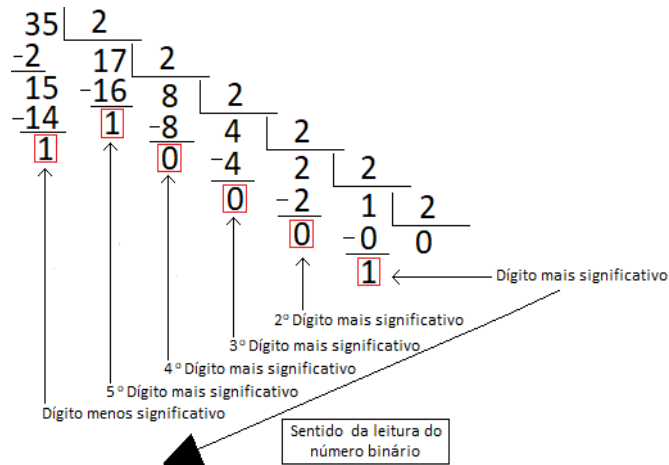**Gabarito: Alternativa B.**

Para se fazer a conversão de um **número decimal** para um **número binário** é necessário fazer uma **sucessão de divisões por 2**. O resultado é então lido ao contrário, conforme segue.



Portanto, o **número 35 em decimal** é representado em binário pelo número 100111. Assim, a **alternativa correta é a letra D**.

Façamos agora a conversão do **número 40 na base decimal** - ou  $(40)_{10}$  - para a **base octal**. O procedimento é o mesmo.

Divide-se sucessivamente o **número na base original** pelo **número da base de destino**, preservando-se o valor dos **restos das divisões**, até que o **quociente da última divisão seja zero**.

O resultado é o número 50 na base octal - ou  $(50)_8$ .





$$\begin{array}{r|l}
 40 & 8 \\
 \hline
 -40 & 5 \mid 8 \\
 \hline
 \boxed{0} & -0 \\
 & \boxed{5}
 \end{array}$$

## Sentido de Leitura do Número

Por último, façamos agora a conversão do **número 1000 na base decimal** - ou  $(1000)_{10}$

- para a **base hexadecimal**. O procedimento é semelhante.

$$\begin{array}{r|l}
 1000 & 16 \\
 \hline
 -96 & 62 \mid 16 \\
 \hline
 40 & -48 & 3 \mid 16 \\
 -32 & \boxed{14} & -0 & 0 \\
 \hline
 \boxed{8} & & \boxed{3} & 
 \end{array}$$

## Sentido de Leitura do Número

Como um dos **restos** resultou no **número 14**, e tal número possui um equivalente na **base hexadecimal** (a letra "E"), a representação do número  $(1000)_{10}$  fica sendo  $(3E8)_{16}$ .

## Conversões entre bases binária, octal e hexadecimal

Para se realizar a **conversão** entre estas **bases**, por elas serem **todas potências de 2**, é possível se empregar uma técnica que torna a **conversão muito mais rápida**.



Tomemos por base o **número binário 010010010011**. Este número possui **12 bits**. Para convertê-lo para a **base octal**, por exemplo, primeiro o separamos em grupos de **3 bits** (*afinal  $2^3 = 8$ , e buscamos a base octal*).

$$(010010010011)_2 = (010010010011)_2$$

*Ok, nada de novo por aqui. Ainda tenho o mesmo número na base 2...*

**Agora que vem a parte interessante!** Vamos escrever estes números tal como se fosse para a base decimal, porém para cada grupo de 3 bits, desta maneira:

$$(010010010011)_2 = \left( \underbrace{010}_{(2)_8} \underbrace{010}_{(2)_8} \underbrace{010}_{(2)_8} \underbrace{011}_{(3)_8} \right)_2$$

Ou seja, o número  $(010010010011)_2$  equivale ao número  $(2223)_8$ .

Vamos fazer o mesmo para a **base hexadecimal**. Tomemos de novo o número  $(010010010011)_2$ . Para convertê-lo para a **base hexadecimal**, agora o separamos em grupos de 4 (*afinal  $2^4 = 16$ , e buscamos a base hexadecimal*):

$$(010010010011)_2 = (010010010011)_2$$

E fazemos o **mesmo procedimento** adotado anteriormente para a base octal:

$$(010010010011)_2 = \left( \underbrace{0100}_{(4)_{16}} \underbrace{1001}_{(9)_{16}} \underbrace{0011}_{(3)_{16}} \right)_2$$

Ou seja, o número  $(010010010011)_2$  equivale ao número  $(493)_{16}$ .

*E se o número não puder ser separado em grupos uniformes de 3 ou 4 bits?*



**Boa pergunta!** Então você deve agrupá-los sempre em grupos de 3 ou de 4 bits, vindo da direita para a esquerda, e os bits que "faltarem" você **preenche com zeros**. Tomemos por exemplo o número  $(0101001011)_2$ , um número com 10 bits. Vamos convertê-los para as bases **octal** e **hexadecimal**:

$$(0101001011)_2 = \begin{cases} \left( \begin{array}{cccc} \underbrace{000}_{(0)_8} & \underbrace{101}_{(5)_8} & \underbrace{001}_{(1)_8} & \underbrace{011}_{(3)_8} \end{array} \right)_2 = (513)_8 \\ \left( \begin{array}{ccc} \underbrace{0001}_{(1)_{16}} & \underbrace{0100}_{(4)_{16}} & \underbrace{1011}_{(B)_{16}} \end{array} \right)_2 = (14B)_{16} \end{cases}$$

Os bits "faltantes" foram destacados na cor cinza claro.

Com isto finalizamos esta parte de representações numéricas e suas conversões. A seguir serão apresentadas as **operações de soma e subtração com números binários, e em seguida as portas lógicas**.



**(CESPE/ Telebras - Assistente Técnico - 2015)** Acerca de sistemas numéricos, representação interna dos dados e transmissão de dados entre computadores, julgue o seguinte item.

Para converter números representados na base octal em números binários, deve-se separar cada dígito do número octal e substituí-lo por seu valor correspondente binário de quatro *bits*.

- A) Certo
- B) Errado

**Comentários:**

**Gabarito: B) Errado.**

A afirmativa está incorreta. A **base** do sistema de numeração **octal é 8** porque consiste no dígito de **0 a 7**. Por outro lado, a **base do dígito binário é 2** e consiste apenas em dois dígitos **0 e 1**. Para a **conversão de dados da base octal para binário, separa-se cada**



**dígito da base octal e o converte para seu respectivo binário de 3 bits.** A seguinte tabela ilustra as correspondências entre binário e octal:

| Binário | Octal |
|---------|-------|
| 000     | 0     |
| 001     | 1     |
| 010     | 2     |
| 011     | 3     |
| 100     | 4     |
| 101     | 5     |
| 110     | 6     |
| 111     | 7     |

## Soma Aritmética com Números Binários

É possível realizar a **soma aritmética** que se faz com os números na **base decimal** também na **base binária**, entretanto não se pode esquecer de algumas peculiaridades.

Na **aritmética binária**, o bit de "carry" (*popularmente conhecido como "vai 1"*) é **fundamental** e aparece em praticamente todas as operações.

A **aritmética binária** é basicamente feita em cima do que é mostrado na Tabela a seguir.

| BIT A | BIT B | BIT A + BIT B |
|-------|-------|---------------|
| 0     | 0     | 0             |
| 0     | 1     | 1             |
| 1     | 0     | 1             |
| 1     | 1     | 0 e "vai um"  |






Um **erro comum** é associar a operação "OR" das **operações booleanas** como **operação aritmética de soma**, pois ambas são definidas pelo operador "+".

Deve-se estar atento ao contexto do que é pedido na questão.

 Vamos empregar a **soma de dois bytes A e B**, com o byte A sendo definido por  $(01010101)_2$  e o byte B sendo definido por  $(10001111)_2$ . Começa-se a operação tal como na base decimal, ou seja, da direita para a esquerda.



*Bom, se fazemos a soma, então também é possível fazer subtrações, certo?*



**Sim!** Porém, assim como existem regras para se fazer **soma** com números binários existem regras para se fazer **subtração** com números binários.

A **lógica** aqui é a de se somar à parcela da qual se quer subtrair determinada quantidade um **número negativo**, desta forma: consideremos os números  $(2)_{10}$  e  $(-2)_{10}$  e a operação de soma

$$2 + (-2) = 0$$

Para se implementar um **número negativo** na **base binária**, a convenção usada é a de **inverter todos os bits**. Esta é a convenção chamada de **complemento de 1**. Ou seja, sabendo que o número  $(0010)_2$  representa o número  $(2)_{10}$ , então para se obter  $(-2)_{10}$  basta **inverter os bits**, ficando  $(1101)_2$ . E assim teremos sempre o bit mais significativo como sendo chamado bit de sinal (onde 0 irá representar o sinal "+" e o 1 irá representar o sinal "-").

Com isto, um número binário com **4 bits**, em vez de poder representar de  $(0)_{10}$  a  $(15)_{10}$ , iria representar de  $(-7)_{10}$ , descrito por  $(1111)_2$ , até o que viria a ser o **absurdo** de  $(-0)_{10}$ , dado por  $(1000)_2$ . E a parte positiva iria de  $(+0)_{10}$ , **também absurda** e dada por  $(0000)_2$ , até  $(+7)_{10}$ , dada por  $(0100)_2$ .

Por isto se usa em **operações aritméticas com números binários** o **complemento de 2**, que conserta esta deficiência do complemento de 1.

O **complemento de 2** nada mais é que **somar 1 ao número já representado em complemento de 1**. Assim:

$$\begin{array}{r} 0010 \longrightarrow \text{Número } 2 \text{ na base binária} \\ \boxed{1101} \longrightarrow \text{Número } -2 \text{ na base binária em complemento de } 1 \\ \quad \quad \quad \boxed{1101} \\ + \quad \quad \quad 0001 \\ \hline \quad \quad \quad 1110 \longrightarrow \text{Número } -2 \text{ na base binária em complemento de } 2 \end{array}$$



Entretanto, agora poderemos representar com **4 bits** os números  $(-8)_{10}$ , dado por  $(1111)_2$ , até o  $(+7)_{10}$ , dado por  $(0111)_2$ . O **número zero** na **base binária** fica sendo representado apenas por  $(0000)_2$ .

Por último, vamos apresentar o conceito de *bit de overflow*. O *overflow* acontece quando uma **operação aritmética** recebe um **bit de carry** (o "vai-um") na sua **última operação** e este bit não tem com o que se somar e fica "sobrando". Desta maneira:

Soma entre dois números positivos

$$\begin{array}{r} 0010 \\ +0011 \\ \hline 0101 \end{array}$$

Soma entre dois números negativos

$$\begin{array}{r} \text{Overflow} \boxed{1} 1100 \\ +1010 \\ \hline 0110 \end{array}$$

Na Figura acima se verifica que a **soma** à sua esquerda, envolvendo os números  $(0010)_2$ , que representa o número  $(2)_{10}$ , com o número  $(0011)_2$ , que representa o número  $(3)_{10}$ , resulta no número  $(0101)_2$ , que representa o número  $(5)_{10}$ . **Tudo correto, sem overflow!**

Já na soma ao lado temos **2 números negativos** em **complemento de 2**. O número  $(1100)_2$ , que representa o número  $(-4)_{10}$ , e o número  $(1010)_2$ , que representa o número  $(-6)_{10}$ , que resultam no número  $(0110)_2$ , que representa o número  $(+6)_{10}$ , **o que está claramente errado**, visto que **a soma de dois números negativos não pode resultar em um número positivo**. Este erro pode é apontado pelo bit de overflow destacado acima!

Isto acontece porque com **4 bits** não se consegue representar o número  $(-10)_{10}$ . Para isto seriam necessários pelo menos **5 bits**.

## Variáveis Booleanas

Através das **tabelas verdade** podemos determinar a **saída** de um determinado **circuito lógico**. Tal tabela relaciona **todas as variações possíveis das entradas de um circuito lógico** e apresenta as respectivas **saídas** para cada uma destas combinações. A seguir apresenta-se um exemplo de **tabela verdade** com duas **variáveis de entrada** (A e B) e uma **variável de saída** (Y).



| A | B | Y |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

A primeira linha da tabela mostra as **variáveis de entrada** e as **variáveis de saída**. Note que o número de linhas abaixo da primeira representa as 4 combinações possíveis destas duas variáveis (A = 0 e B = 0; A = 0 e B = 1; A = 1 e B = 0; A = 1 e B = 1).

Se fossem 3 variáveis de entrada, então haveria 8 combinações. Se fossem 4 variáveis de entrada, haveria 16 combinações.

Percebe como o número de combinações é sempre  $2^N$ , onde N é o número de **variáveis de entrada**? Isso sempre irá ocorrer.

O resultado deste circuito lógico é igual às combinações onde a saída seja "1". Em outras palavras, **nesta tabela verdade**, sempre que a **entrada B** for igual a "1", **a saída Y** será também igual a "1", então podemos dizer que  $Y = B$ , pois o valor lógico de A não irá importar no resultado deste circuito lógico.

## Portas Lógicas

Algumas combinações de **entradas** já possuem blocos padronizados, chamados de **portas lógicas**. Estas **portas lógicas** são denominadas de acordo com a sua respectiva função:

- Porta **AND** (ou seja, realiza a função lógica "E");
- Porta **OR** (ou seja, realiza a função lógica "OU");
- Porta **NOT** (ou seja, realiza a função de **inverter o valor lógico** de sua entrada)





- Porta **XOR** (ou seja, realiza a função lógica de "OU-EXCLUSIVO").


Os blocos apresentados demonstram sempre **2 entradas** (com exceção da porta *NOT*, que apresenta uma única entrada), porém isto **não é uma regra**. As portas que realizam operação entre **pelo menos 2 entradas**, podem realizar com **N entradas**, sem problema algum, bastando que para isto se modifique sua tabela verdade.

Estes blocos podem ser encadeados uns nos outros, de modo que formem um **circuito lógico** mais complexo. A análise de um **circuito lógico** com diversas portas encadeadas virá a seguir através de um exemplo.

Nas **expressões lógicas** que seguem, sempre que **uma barra** aparecer sobre a **variável booleana**, indica que esta variável está "*negada*", ou seja, seu valor lógico originário na **tabela verdade** que deu origem à expressão era 0. Quando a **variável booleana** aparecer **sem barra**, indica que seu valor lógico originário na **tabela verdade** que deu origem à expressão era 1.

Estes blocos padronizados são os que seguem:

### PORTA LÓGICA "OR"

 

### TABELA VERDADE

| A | B | Y |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |


### EXPRESSÃO LÓGICA

$$Y = A + B$$



A saída de uma porta **OR** será 1 sempre que pelo menos uma das entradas possuir valor lógico 1.

### PORTA LÓGICA "AND"

 

### EXPRESSÃO LÓGICA


$$Y = A \cdot B$$

### TABELA VERDADE

| A | B | Y |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

A saída de uma porta **AND** será 1 sempre que todas as entradas forem iguais a 1.

### PORTA LÓGICA "NOT"

 

### EXPRESSÃO LÓGICA

$$Y = \bar{A}$$


### TABELA VERDADE

| A | Y |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |

A saída de uma porta **NOT** será sempre o inverso do valor lógico da entrada.



## PORTA LÓGICA "XOR"

 

EXPRESSÃO LÓGICA  
 $Y = A.\bar{B} + \bar{A}.B = A\oplus B$

## TABELA VERDADE

| A | B | Y |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

A saída de uma porta **XOR** será sempre 1 sempre que as entradas possuírem valores lógicos diferentes entre si.

Há ainda as portas lógicas **NAND** (ou seja, operação **AND** acrescida da operação **NOT**) e **NOR** (ou seja, operação **OR** acrescida da operação **NOT**). Tais portas **são muito importantes** na implementação de circuitos lógicos de maneira **mais eficiente**. Porém isto será visto *a posteriori*, após a apresentação de **alguns teoremas booleanos fundamentais**.

## Teoremas Booleanos e de De Morgan

Os **teoremas booleanos** são **regras** para tratarmos de **circuitos lógicos**. São eles:

### Teoremas para a Operação AND:

1.  $X \cdot 0 = 0$ , ou seja, qualquer variável booleana que faça uma operação **AND** com um valor lógico 0, terá como saída o valor lógico 0.
2.  $X \cdot 1 = X$ , ou seja, qualquer variável booleana que faça uma operação **AND** com um valor lógico 1, terá como saída a própria variável booleana.
3.  $X \cdot X = X$ , ou seja, qualquer variável booleana que faça uma operação **AND** consigo mesma, terá como saída o valor da própria variável booleana.



4.  $X \cdot \bar{X} = 0$  ou seja, qualquer variável booleana que faça uma operação **AND** consigo mesma negada, terá como saída o valor lógico 0.

### Teoremas para a Operação OR:

1.  $X + 0 = X$ , ou seja, qualquer variável booleana que faça uma operação **OR** com um valor lógico 0, terá como saída a própria variável.
2.  $X + 1 = 1$ , ou seja, qualquer variável booleana que faça uma operação **OR** com um valor lógico 1, terá como saída sempre o valor lógico 1.
3.  $X + X = X$ , ou seja, qualquer variável booleana que faça uma operação **OR** consigo mesma, terá como saída o valor da própria variável booleana.
4.  $X + \bar{X} = 1$ , ou seja, qualquer variável booleana que faça uma operação **OR** consigo mesma negada, terá como saída o valor lógico 1.

Além destes, há ainda um outro teorema que é **fundamental** para a implementação decircuitos lógicos eficientes, o chamado **Teorema de De Morgan**. Este teorema nos diz que:

$$\underbrace{(A \cdot B)}_{\text{Operação NAND}} = \bar{A} + \bar{B} \qquad \underbrace{A + B}_{\text{Operação NOR}} = \overline{\bar{A} \cdot \bar{B}}$$

Todas as **expressões booleanas** consistem em combinações das operações básicas aqui vistas (**OR**, **AND** e **NOT**). Entretanto, é possível implementar qualquer expressão booleana empregando **APENAS** portas **NAND** e portas **NOR**. A esta característica se dá o nome de universalidade das portas **NAND** e **NOR**. E tal universalidade advém diretamente do **Teorema de De Morgan**.

Os **circuitos integrados** que implementam as **funções lógicas** possuem **não uma, porém várias portas lógicas implementadas em si**. Se em um determinado circuito lógico tivermos a necessidade de implementar apenas uma porta **OR**, e diversas outras portas **AND** e **NOT**, teremos "*desperdiçado*" espaço em nossa placa com um circuito integrado que fará apenas uma função.



**Em vez disso**, podemos **trocar todas as nossas portas lógicas** por suas equivalentes **NAND** ou **NOR** e implementarmos em nossa placa **apenas** portas **NAND** ou **NOR**. A probabilidade de que economizemos espaço em nossa placa é **muito maior**. Isso gerará também a chamada **economia de escala**, uma vez que se nosso circuito for ser implementado em uma linha de montagem, poderemos comprar somente circuitos integrados de portas **NAND**, gerando economia de custos com o fornecedor, pois agora compraremos inúmeros circuitos integrados de portas **NAND**, em vez de conjuntos menores de circuitos integrados de portas **NOT, AND** e **OR**.

Mas, antes de prosseguirmos, vamos apresentar as portas **NAND** e **NOR**, do mesmo jeito que apresentamos as portas **OR, AND, NOT** e **XOR**.

PORTA LÓGICA "NOR"

 


TABELA VERDADE

| A | B | Y |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |

EXPRESSÃO LÓGICA

$$Y = \overline{A + B}$$

PORTA LÓGICA "NAND"





TABELA VERDADE

| A | B | Y |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

EXPRESSÃO LÓGICA

$$Y = \overline{A \cdot B}$$

  **Exemplo:** Como implementar uma porta **AND** através de portas **NAND**? Perceba que na representação de cima a porta **AND** possui duas entradas: A e B.



Na representação acima temos as mesmas duas entradas A e B entrando numa porta **NAND**. A saída é  $\overline{A \cdot B}$ . Em seguida, fazemos com que esta saída  $\overline{A \cdot B}$  entre nas duas entradas da **NAND** posterior.


*Dos teoremas de portas **AND** temos que  $X \cdot X = X$ , lembra?*

Acontece que agora é uma porta **NAND**, que nada mais é do que uma porta **AND** com uma outra porta **NOT** **acoplada à sua saída**. Sendo assim, o resultado da expressão é o mesmo  $Y = A \cdot B$  da primeira.



**FGV/IMBEL - Engenheiro de Telecomunicações - 2021**

Analise o circuito digital a seguir.

 

Defina a expressão x:




- a)  $[D + \overline{(A+B)C}]E$
- b)  $[D + \overline{(A+B)C}]E$
- c)  $[\overline{D} + (A+B)C]E$
- d)  $[D + (A+B)C]E$
- e)  $[D + \overline{(A+B)C}]E$


### Comentários
 
#### Gabarito - Letra A

Podemos obter a expressão na saída de cada uma das portas lógicas, as quais foram numeradas de 1 a 6:





 

Portanto, a expressão x é dada por:

$$x = [D + \overline{(A + B)C}] \overline{E}$$

Logo, o gabarito da questão é **Letra A**.

Bom, a partir do conhecimento dos **conceitos** apresentados até aqui, que são **fundamentais**, já estamos aptos para aprender sobre os **circuitos digitais**.





## CIRCUITOS DIGITAIS

A partir de agora veremos as técnicas de simplificação de projetos de **circuitos lógicos**.

Para que se possa simplificar **circuitos lógicos**, é necessário que eles estejam expressos na forma de **soma de produtos**. Mas o que seria isso? Bom, eis alguns exemplos:

$$Y = ABC + \bar{A}\bar{B}\bar{C} \quad Y = A\bar{B} + \bar{C}D \quad Y = \bar{A}B + A\bar{B}C + A\bar{C}$$

### Simplificação Algébrica

Após se obter a expressão de um **circuito lógico**, pode ser que seja necessário **simplificá-lo**, de modo a se obter a expressão com **menor número de operações lógicas possível**. Um dos métodos de simplificação do circuito é a **simplificação algébrica**.

Por exemplo, tomemos a expressão:

$$Y = ABC + A\bar{B} \cdot (\overline{\bar{A}\bar{C}})$$

Primeiro vamos "quebrar" as barras de AC, aplicando o **Teorema de De Morgan**, ficando:

$$Y = ABC + A\bar{B} \cdot (A + C)$$

Vamos agora **expandir** o  $A\bar{B} \cdot (A + C)$ :

$$Y = ABC + A\bar{B}A + A\bar{B}C$$

Sabendo do teorema  $X \cdot X = X$ , podemos **simplificar** a expressão  $A\bar{B}A$  acima:

$$Y = ABC + A\bar{B} + A\bar{B}C$$

Agora vamos procurar por variáveis em comum e **fatorá-las**:

$$Y = AC \left( \underbrace{B + \bar{B}}_{=1} \right) + A\bar{B} \rightarrow Y = AC + A\bar{B} \rightarrow Y = A(\bar{B} + C)$$

E assim, a nossa expressão inicial  $Y = ABC + A\bar{B}(\overline{\bar{A}\bar{C}})$  se resumiu a  $Y = A(\bar{B} + C)$ .



## Projetos de Circuitos Lógicos Combinacionais

Para se projetar **circuitos lógicos**, primeiramente precisamos lançar mão da técnica da **tabela verdade**. Nela escrevemos as nossas **entradas** e as nossas **saídas**, bem como todas as possibilidades de combinações entre as entradas e suas correspondentes saídas.

Feito isto, selecionamos as **entradas** onde o resultado lógico foi igual a 1, escrevendo a expressão como uma **soma de produtos**. O exemplo a seguir ilustra este procedimento.

Imagine um **circuito lógico** que possua 3 entradas (**A, B e C**) e 1 saída **Y** e que se monta a **tabela verdade** deste circuito lógico obtendo-se o seguinte resultado.

| A | B | C | Y |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

Vamos agora retirar da **tabela verdade** os valores que nos interessam para formar a resposta do nosso **circuito lógico**.

O primeiro valor que nos interessa é quando  $Y = \bar{A}\bar{B}C$  (ou seja, Y é "um" quando A é "zero", B é "zero" e C é "um").

O segundo valor é quando  $Y = \bar{A}B\bar{C}$ . O terceiro valor é quando  $Y = A\bar{B}\bar{C}$ . O quarto valor é quando  $Y = \bar{A}BC$ . O quinto valor é quando  $Y = ABC$ . Vamos agora montar a **expressão lógica** através de uma **soma de produtos**.

$$Y = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}BC + ABC$$



Esta é a nossa **expressão base**. Podemos simplificá-la através de **simplificação algébrica**, ou então fazer uso de uma **poderosa técnica de simplificação** chamada **Mapa de Karnaugh**, que veremos a seguir, após o exemplo.



#### FGV/IMBEL - Engenheiro de Telecomunicações - 2021

A figura a seguir apresenta uma tabela verdade de uma porta lógica com entradas A e B e saída S.

#### TABELA VERDADE

| A | B | S |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

Esta tabela é referente a uma porta

- A) OR.
- B) NOR.
- C) AND.
- D) NAND.



E) XOR.

### Comentários

#### Gabarito – Alternativa D

Observando a tabela verdade, é possível dizer que a lógica NAND é inversa à lógica AND, onde a saída será nível BAIXO (zero) quando todas as entradas forem níveis ALTO (um).

|   |   | AND  | NAND            |
|---|---|------|-----------------|
| A | B | $AB$ | $\overline{AB}$ |
| 0 | 0 | 0    | 1               |
| 0 | 1 | 0    | 1               |
| 1 | 0 | 0    | 1               |
| 1 | 1 | 1    | 0               |

NAND significa “NOT AND”, o que denota sua principal característica – ser uma função de complemento em relação à função AND, e podemos ver seu símbolos na figura a seguir:



Portanto, a tabela verdade da questão representa a **porta lógica NAND**, sendo o gabarito da questão **Letra D**.



## Mapas de Karnaugh

O **Mapa de Karnaugh** é um **método gráfico** usado para **simplificar expressões lógicas de até 4 variáveis**. Acima de 4 variáveis ainda é possível usar Mapas de Karnaugh, entretanto o nível de abstração passa a ser cada vez mais elevado, fazendo-se necessário o uso de ferramentas computacionais para implementá-lo.

Os **Mapas de Karnaugh**, para os fins dos nossos estudos, serão apenas de 2, 3 ou 4 variáveis.

A equivalência entre **tabela verdade** e **Mapa de Karnaugh** de 2 variáveis é mostrado na Figura a seguir.

### Equivalência entre Tabela Verdade e Mapa de Karnaugh

| A | B | Y |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

| A \ B | 0 | 1 |
|-------|---|---|
| 0     | 1 | 1 |
| 1     | 1 | 0 |

A montagem do **Mapa de Karnaugh** se dá através da inserção dos **valores lógicos da entrada A** no lado de fora do mapa (*na vertical*) e dos **valores lógicos da entrada B** também no lado de fora do mapa (*na horizontal*). Os **valores lógicos da saída** são colocados dentro do mapa, nas respectivas "coordenadas" formadas pelos valores lógicos das entradas.

Para se obter a **expressão lógica correspondente à saída**, destaca-se no mapa os valores lógicos 1 que sejam adjacentes na **horizontal** ou na **vertical**, sempre em conjuntos cujo número de componentes seja uma potência de 2 (2, 4, 8 etc.).

Para melhor entendimento, façamos agora um comparativo entre o método de obtenção do **circuito lógico equivalente** pelo **método de simplificação algébrica** e pelo **método do Mapa de Karnaugh**.



## Método da Simplificação Algébrica:

A expressão resultante da **tabela verdade** é:

$$Y = \bar{A}\bar{B} + \bar{A}B + A\bar{B} \rightarrow Y = \bar{A}(\underbrace{\bar{B} + B}_{=1}) + A\bar{B} \rightarrow Y = \bar{A} + A\bar{B}$$

## Método do Mapa de Karnaugh:

Observando-se as marcações na figura, verifica-se que na primeira linha a **variável de entrada A não muda de valor lógico** (*permanece igual a 0*). Na primeira coluna verifica-se que é a **variável de entrada B que não muda de valor lógico** (*permanece igual a 0*).

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
|   |   | B | 0 | 1 |
| A | 0 | 1 | 1 | 1 |
|   | 1 | 1 | 1 | 0 |

Desta maneira, a **expressão lógica de saída** fica sendo

$$Y = \bar{A} + \bar{B}$$

Percebe que o **Mapa de Karnaugh** nos leva **direto** a uma **resposta mais simples** do que a simplificação algébrica? A expressão  $Y = \bar{A} + A\bar{B}$  não está errada, apenas não está simplificada o máximo possível.

Vejamos agora como é montado o **Mapa de Karnaugh** para **3 variáveis**.



### Equivalência entre Tabela Verdade e Mapa de Karnaugh

| A | B | C | Y |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

|   |   | BC |    |    |    |
|---|---|----|----|----|----|
|   |   | 00 | 01 | 11 | 10 |
| A | 0 | 1  | 1  | 1  | 1  |
|   | 1 | 0  | 1  | 1  | 0  |

Podemos ver que neste mapa podemos selecionar com apenas 2 marcações todos os valores lógicos "1". A expressão lógica resultante fica sendo:

$$Y = \bar{A} + C$$

Na primeira linha (onde marcou-se a linha inteira), apenas a variável lógica A não muda de valor lógico (igual a 0) ao longo de todas as variações de B e de C, por isso que na expressão de saída entra o  $\bar{A}$  apenas.

Já na marcação central, verifica-se que a variável A muda de valor e que a variável B também tem seu valor comutado. Apenas a variável C não muda (permanece sendo igual a 1). Por isto que entra o C na expressão de saída.

Vejamos agora como é montando o Mapa de Karnaugh para 4 variáveis.



## Equivalência entre Tabela Verdade e Mapa de Karnaugh

| A | B | C | D | Y |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| AB \ CD | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---------|----|----|----|----|
| 00      | 1  | 0  | 0  | 1  |
| 01      | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 11      | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 10      | 1  | 0  | 0  | 1  |

Neste mapa também pudemos envolver todas os níveis lógicos iguais a 1 com **apenas duas marcações de 8 elementos**.

Perceba que inclusive fizemos uma marcação que dá **a volta no mapa**. Isto é **perfeitamente possível e altamente recomendável** se você quiser obter a **menor expressão possível!**

A nossa resposta final fica sendo:

$$Y = B + \bar{D}$$







## HORA DE PRATICAR!

(FGV/Prefeitura de Salvador - 2019) Considere a tabela verdade de um dado circuito digital, a seguir.

| a | b | c | Y |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

A saída Y desse circuito é:

- A)  $Y = bc + a\bar{c} + \bar{a}c + \bar{a}b$
- B)  $Y = b\bar{c} + a\bar{c} + \bar{a}c + \bar{a}b$
- C)  $Y = b\bar{c} + a\bar{c} + \bar{a}c + ac$
- D)  $Y = b\bar{c} + a\bar{c} + bc + \bar{a}b$
- E)  $Y = b\bar{c} + a\bar{c} + a\bar{c} + \bar{a}b$

### Comentários:

**Gabarito: Alternativa B.**

Desenhando o **Mapa de Karnaugh** desta tabela verdade de **3 bits** e associando os termos que podem ser associados entre si. Lembrando que os **termos são agrupáveis sempre em potências de 2** (ou seja,  $2^0, 2^1, 2^2, \dots$ ) e **sempre com vizinhos na horizontal ou vertical**.

| a | bc |    |    |    |
|---|----|----|----|----|
|   | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 0 | 0  | 1  | 1  | 1  |
| 1 | 1  | 0  | 0  | 1  |


E a expressão que ele representa fica sendo:  $Y = \overbrace{\bar{a}c}^{\text{Vermelho}} + \underbrace{\bar{a}b}_{\text{Verde}} + \overbrace{b\bar{c}}^{\text{Azul}} + \underbrace{a\bar{c}}_{\text{Roxo}}$ .



## Multiplexadores e Demultiplexadores

Os **multiplexadores** (comumente referidos apenas como **MUX**) são nada mais que **seletores de dados**. Ele seleciona um dos diversos sinais de entrada que um dispositivo possui e o redireciona para a saída. A Figura a seguir ilustra um **MUX**.

MUX 8 Entradas

 

Os **MUX** possuem **N bits de controle** (entradas  $S_x$  na figura ao lado), um bit de "Enable" (dado pela entrada  $E$  na figura ao lado, que habilita ou não o MUX para funcionar),  $2^N$  entradas de dados (entradas  $I_x$  na figura ao lado) e uma saída (pino  $Y$  na figura ao lado).

A tabela verdade do MUX (que é proporcional à quantidade de entradas que se pretende ter) é então a que segue na página seguinte.

Dela podemos montar o diagrama do circuito lógico, composto de portas **AND**, **OR** e **NOT**.

Os **multiplexadores** são úteis em aplicações que precisam de **seleções de dados**, **roteamento de dados**, **sequenciamento de operações**, **geração de formas de onda** e **geração de funções lógicas**.

Uma aplicação de **multiplexador** pode ser, por exemplo, numa mesa de som, onde temos entradas individuais de diversos instrumentos e o operador quer, por algum motivo qualquer, escutar somente o vocalista, ou somente a guitarra, ou somente a bateria etc. Em vez de ter que trazer




todos os sinais de áudio diretamente até a mesa de som, é possível trazê-los até o **MUX** e o operador verificar se cada sinal está bom individualmente, um de cada vez.

TABELA VERDADE

| E | S <sub>2</sub> | S <sub>1</sub> | S <sub>0</sub> | Y              |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 0 | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 0 | 0              | 0              | 1              | 0              |
| 0 | 0              | 1              | 0              | 0              |
| 0 | 0              | 1              | 1              | 0              |
| 0 | 1              | 0              | 0              | 0              |
| 0 | 1              | 0              | 1              | 0              |
| 0 | 1              | 1              | 0              | 0              |
| 0 | 1              | 1              | 1              | 0              |
| 1 | 0              | 0              | 0              | I <sub>0</sub> |
| 1 | 0              | 0              | 1              | I <sub>1</sub> |
| 1 | 0              | 1              | 0              | I <sub>2</sub> |
| 1 | 0              | 1              | 1              | I <sub>3</sub> |
| 1 | 1              | 0              | 0              | I <sub>4</sub> |
| 1 | 1              | 0              | 1              | I <sub>5</sub> |
| 1 | 1              | 1              | 0              | I <sub>6</sub> |
| 1 | 1              | 1              | 1              | I <sub>7</sub> |


CIRCUITO LÓGICO DO MUX DE 8 ENTRADAS

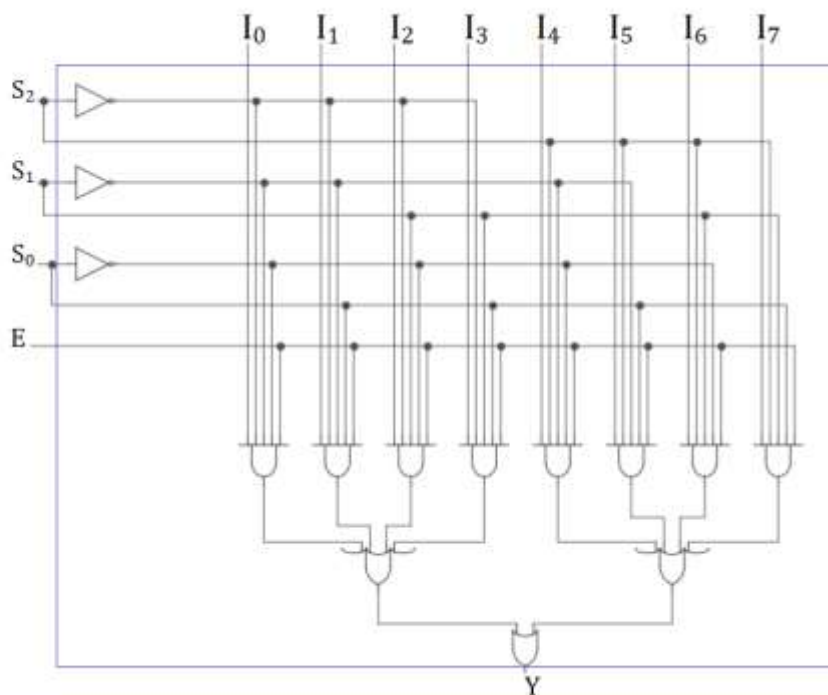

Já os **demultiplexadores** (ou **DEMUX**) realizam a função inversa do **MUX**, ou seja, se os **MUX** são os **seletores de dados**, os **DEMUX** são os **distribuidores de dados**. Ele recebe uma única entrada de dados e a distribui para  $2^N$  saídas, onde N é o número de bits de controle do DEMUX. A Figura a seguir ilustra um DEMUX.



## DEMUX 8 Saídas

 

Os **DEMUX** possuem **N bits de controle** (entradas  $S_x$  na figura ao lado), um bit de "Enable" (dado pela entrada  $E$  na figura ao lado, que habilita ou não o DEMUX para funcionar),  $2^N$  saídas de dados (saídas  $Y_x$  na figura ao lado) e uma entrada (pino  $I$  na figura ao lado).

A tabela verdade do **DEMUX** (que será proporcional à quantidade de saídas que se pretende ter) é então a que segue na página seguinte.

Dela podemos montar o diagrama do circuito lógico, composto de portas **AND**, **OR** e **NOT**.


Uma das aplicações de um **DEMUX** é, por exemplo, no caso de um sistema de monitoramento de segurança. Imagine que diversas portas precisam estar fechadas para que dê início a um processo químico dentro de uma indústria. Cada uma destas portas conta com um sensor que envia "1" se está fechada e "0" se está aberta. Em vez de monitorar todas as portas individualmente, é possível utilizar um **DEMUX**. O sistema pode fazer uma "varredura" nas entradas  $S_2$ ,  $S_1$  e  $S_0$  (por exemplo), e com isso o operador poder visualizar se alguma porta permanece aberta e tomar a providência necessária que ela seja fechada.



TABELA VERDADE

| E | S <sub>2</sub> | S <sub>1</sub> | S <sub>0</sub> | Y <sub>7</sub> | Y <sub>6</sub> | Y <sub>5</sub> | Y <sub>4</sub> | Y <sub>3</sub> | Y <sub>2</sub> | Y <sub>1</sub> | Y <sub>0</sub> |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 0 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 0 | 0              | 0              | 1              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 0 | 0              | 1              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 0 | 0              | 1              | 1              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 0 | 1              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 0 | 1              | 0              | 1              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 0 | 1              | 1              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 0 | 1              | 1              | 1              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 1 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 1              |
| 1 | 0              | 0              | 1              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 1              |
| 1 | 0              | 1              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 1              | 0              |
| 1 | 0              | 1              | 1              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 1              | 0              | 0              |
| 1 | 1              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 1              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 1 | 1              | 0              | 1              | 0              | 0              | 1              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 1 | 1              | 1              | 0              | 0              | 1              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 1 | 1              | 1              | 1              | 1              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

CIRCUITO LÓGICO DO DEMUX DE 8 SAÍDAS

 

Passemos agora aos *flip-flops*, importante **elementos básicos** de memória em circuitos integrados e da **Eletrônica Digital** como um todo.

## Circuitos Sequenciais


Até este momento estudamos somente os **circuitos lógicos combinacionais**, ou seja, dependem **somente do instante presente** para realizar as funções lógicas nele implementadas.

Estudaremos agora dispositivos que **guardam ou alteram** o estado lógico frente a alguma **combinação de entradas**. Estes elementos podem ser entendidos como as memórias de um circuito lógico. São os chamados **circuitos sequenciais**.
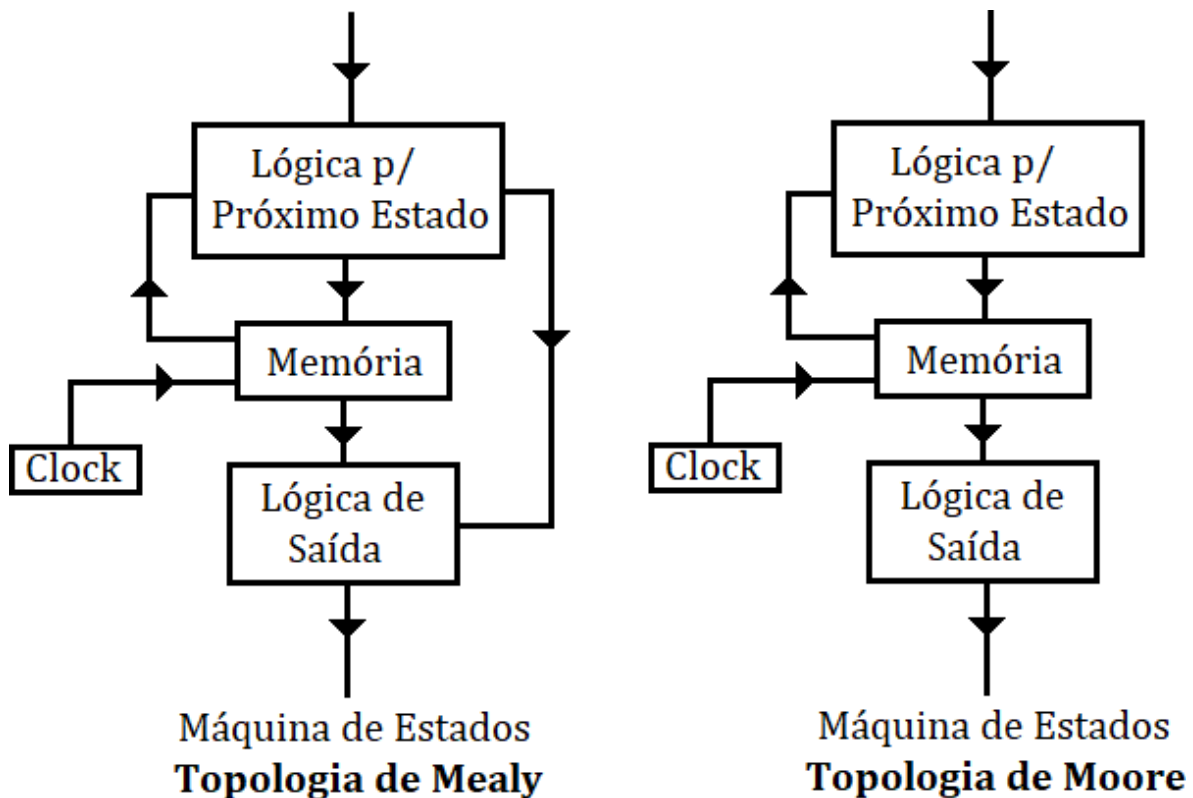
## Máquinas de Estados

O **funcionamento** dos circuitos sequenciais pode ser representado por uma **máquina de estado**. Estas máquinas de estado possuem duas topologias: **Máquina de Moore** e **Máquina de Mealy**. Abaixo elas são descritas através de diagrama de blocos.





Na **máquina de Moore**, a saída depende somente dos estados dos elementos de memória do circuito sequencial (*flip-flops, a serem vistos mais adiante neste capítulo*). A saída somente irá mudar quando houver um pulso de *clock* (*também será explicado mais adiante neste capítulo*).

Já na **máquina de Mealy**, a saída depende tanto dos estados dos elementos de memória quanto das entradas do circuito sequencial. A saída poderá mudar a qualquer instante de tempo, não dependendo exclusivamente de um pulso de *clock*.

Podemos representar as máquinas de **Moore** e de **Mealy** através de diagramas de estados. No diagrama de estados de uma **máquina de Moore**, os arcos recebem a descrição apenas dos parâmetros de entrada que "autorizam" aquela transição, ou seja, a transição indicada somente ocorre quando as entradas ali descritas assumirem aquelas condições e vier um pulso de *clock*.

Já no diagrama de estados de uma **máquina de Mealy**, os arcos recebem a descrição tanto dos parâmetros de entrada que permitem aquela transição, quanto dos parâmetros de saída que também são necessários para a transição.






Com ambas as máquinas se pode montar circuitos lógicos sequenciais equivalentes entre si, entretanto, cada uma possui suas **vantagens** e **desvantagens**.

A **máquina de Moore**, por exemplo, permite um projeto mais simples, enquanto a **máquina de Mealy** permite montar diagramas com menores números de estados.
 
## Flip-Flops

O elemento de memória mais **importante** é o chamado **flip-flop**, implementado a partir de portas lógicas. Embora portas lógicas não tenham memória, combinações entre elas podem gerar o efeito de memória, permitindo o armazenamento de determinada informação.

A seguir se apresenta o que seria um **flip-flop genérico** (existem alguns tipos, conforme veremos em seguida). O **flip-flop genérico** possui **duas saídas** ( $Q$  e  $\bar{Q}$ ) A saída  $Q$  é a "**saída normal**" do flip-flop, enquanto a saída  $\bar{Q}$  é a "**saída invertida**" do **flip-flop**.





O estado **ALTO** do **flip-flop** ( $Q=1$ ) também é conhecido como **SET**. Sempre que as entradas do **flip-flop** levarem para  $Q=1$ , dizemos que o **flip-flop** foi "**setado**".

O estado **BAIXO** do **flip-flop** ( $Q=0$ ) também é conhecido como **RESET**. Sempre que as entradas do **flip-flop** levarem para  $Q=0$ , dizemos que o **flip-flop** foi "**resetado**".

Outros nomes para o **flip-flop** é **multivibrador biestável**, sendo este é o nome mais técnico do **flip-flop**, enquanto o primeiro se aplica mais a alguns tipos de flip-flop apenas.



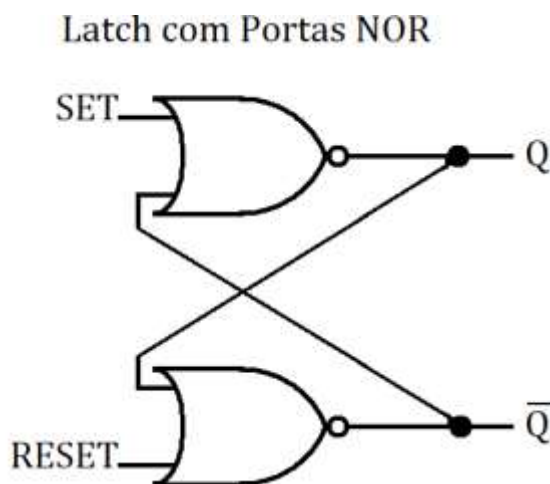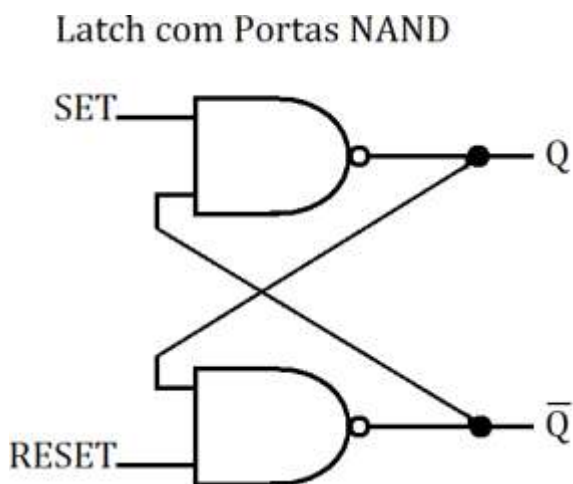Porém, um circuito ainda mais simples de *flip-flop* pode ser concebido com **apenas duas portas lógicas do tipo NAND**, ou duas portas lógicas do tipo **NOR**, conforme a figura que segue.



Este é chamado de *latch* de portas **NAND**, ou *latch* de portas NOR, ou simplesmente *latch*. O funcionamento deste circuito é descrito na Tabela a seguir.

| LATCH COM PORTAS NAND |                  |  | LATCH COM PORTAS NOR |                  |  |
|-----------------------|------------------|--|----------------------|------------------|--|
| <b>SET = 1</b>        | <b>RESET = 1</b> | <b>Q = Q<sub>ANTERIOR</sub></b><br>Estágio de repouso do <i>latch</i> . Nada acontece neste estágio e o <i>latch</i> mantém na sua saída o que já havia antes. | <b>SET = 0</b>       | <b>RESET = 0</b> | <b>Q = Q<sub>ANTERIOR</sub></b><br>Estágio de repouso do <i>latch</i> . Nada acontece neste estágio e o <i>latch</i> mantém na sua saída o que já havia antes. |
| <b>SET = 0</b>        | <b>RESET = 1</b> | <b>Q = 1</b><br>A saída vai para 1 e permanece em 1 mesmo que SET volte a ser 1.   | <b>SET = 0</b>       | <b>RESET = 1</b> | <b>Q = 0</b><br>A saída vai para 0 e permanece em 0 mesmo que RESET volte a ser 0.   |
| <b>SET = 1</b>        | <b>RESET = 0</b> | <b>Q = 0</b><br>A saída vai para 0 e permanece em 0 mesma que RESET volte a ser 1.   | <b>SET = 1</b>       | <b>RESET = 0</b> | <b>Q = 1</b><br>A saída vai para 1 e permanece em 1 mesma que SET volte a ser 0.   |
| <b>SET = 0</b>        | <b>RESET = 0</b> | <b>Q = Q<sub>INDEFINIDO</sub></b><br>Estágio não utilizado, pois, o <i>latch</i> tenta fazer com que a saída seja 1 e 0 ao mesmo tempo.                        | <b>SET = 1</b>       | <b>RESET = 1</b> | <b>Q = Q<sub>INDEFINIDO</sub></b><br>Estágio não utilizado, pois, o <i>latch</i> tenta fazer com que a saída seja 1 e 0 ao mesmo tempo.                        |






Perceba que os *latches* com portas **NAND** e **NOR** são duais entre si, embora implementem as **mesmas** funções de memória.

Como já vimos, os circuitos digitais sequenciais podem operar, basicamente, em **dois modos**: **modo assíncrono** e **modo síncrono**.

No **modo assíncrono** as saídas dos circuitos lógicos sequenciais podem mudar de estado **a qualquer momento**, bastando que para isto as suas entradas mudem de estado.

Já no **modo síncrono**, as saídas somente irão mudar de estado após uma "**autorização**", dada por um **sinal síncrono**, chamado comumente de *clock*. Quando se impõe um *clock* a um *latch* se tem então um **flip-flop**. Veremos os tipos de **flip-flop** a seguir. Mas antes, vamos definir o que é o *clock*.

 O sinal de *clock* é normalmente um **trem de pulsos retangulares**, sendo distribuído **igualmente** para todo o circuito digital. As transições de estado ocorrem somente após uma transição do sinal do *clock* (as conhecidas bordas de subida ou bordas de descida).




Os **flip-flops** podem operar com *clocks* em **borda de subida** ou **borda de descida**, dependendo basicamente de suas especificações internas. Nos blocos de **flip-flops** dos diagramas, podemos perceber que os **flip-flops** que comutam em **borda de descida** possuem um **pequeno círculo junto à entrada de clock**. Os que comutam em **borda de subida** não possuem tal círculo.


- **Flip-Flop Tipo SR (Set-Reset)**

 Quando se inclui o *clock* como variável de decisão para a mudança de estado, o *latch* com portas **NOR** que vimos há pouco passa a ser chamado de **flip-flop SR (Set-Reset)**. Seu funcionamento é idêntico ao *latch* com portas **NOR**, porém seus blocos de implementação são os que seguem.





 Flip-Flop SR  
Disparado com Borda de Subida (ou borda positiva)



Flip-Flop SR  
Disparado com Borda de Descida (ou borda negativa)

A tabela de comutação destes **flip-flops** fica sendo a seguinte:


| FLIP-FLOP SR COM BORDA POSITIVA |   |     |   | FLIP-FLOP SR COM BORDA NEGATIVA |   |     |   |
|---------------------------------|---|-----|---|---------------------------------|---|-----|---|
| S                               | R | CLK | Q   | S                               | R | CLK | Q   |
| 0                               | 0 | ↑   | $Q = Q_{\text{ANTERIOR}}$ (não muda)        | 0                               | 0 | ↓   | $Q = Q_{\text{ANTERIOR}}$ (não muda)        |
| 0                               | 1 | ↑   | $Q = 0$                                     | 0                               | 1 | ↓   | $Q = 0$                                     |
| 1                               | 0 | ↑   | $Q = 1$                                     | 1                               | 0 | ↓   | $Q = 1$                                     |
| 1                               | 1 | ↑   | $Q = Q_{\text{INDEFINIDO}}$ (não utilizado) | 1                               | 1 | ↓   | $Q = Q_{\text{INDEFINIDO}}$ (não utilizado) |

- **Flip-Flop Tipo JK**


Outro tipo de **flip-flop** bastante utilizado é o **flip-flop JK** (Jump-Kill). Ele funciona de modo bastante semelhante ao **flip-flop SR**, a **única diferença** se dá quando as **entradas são ambas iguais a 1**. Em vez de ir para um **estado indefinido**, o **flip-flop JK inverte o sinal pré-existente** (ou seja, se havia 1 na saída, ele vira 0. E vice-versa).

 Seus blocos de implementação são os que seguem.





 Flip-Flop JK  
Disparado com Borda de Subida (ou borda positiva)



Flip-Flop JK  
Disparado com Borda de Descida (ou borda negativa)

A tabela de comutação destes *flip-flops* fica sendo a seguinte:

| FLIP-FLOP JK COM BORDA POSITIVA |   |     |   | FLIP-FLOP JK COM BORDA NEGATIVA |   |     |   |
|---------------------------------|---|-----|---|---------------------------------|---|-----|---|
| J                               | K | CLK | Q                                       | J                               | K | CLK | Q                                       |
| 0                               | 0 | ↑   | $Q = Q_{\text{ANTERIOR}}$ (não muda)    | 0                               | 0 | ↓   | $Q = Q_{\text{ANTERIOR}}$ (não muda)    |
| 0                               | 1 | ↑   | $Q = 0$                                 | 0                               | 1 | ↓   | $Q = 0$                                 |
| 1                               | 0 | ↑   | $Q = 1$                                 | 1                               | 0 | ↓   | $Q = 1$                                 |
| 1                               | 1 | ↑   | $Q = \sim Q_{\text{ANTERIOR}}$ (comuta) | 1                               | 1 | ↓   | $Q = \sim Q_{\text{ANTERIOR}}$ (comuta) |




Este é o *flip-flop* mais cobrado em provas de concursos.

### • Flip-Flop Tipo D

Uma variação do *flip-flop JK* é o *flip-flop D* (*Data*). Este funciona como se ambas as entradas daquele fossem sempre 0 ou 1, ou seja:



## Flip-Flop D

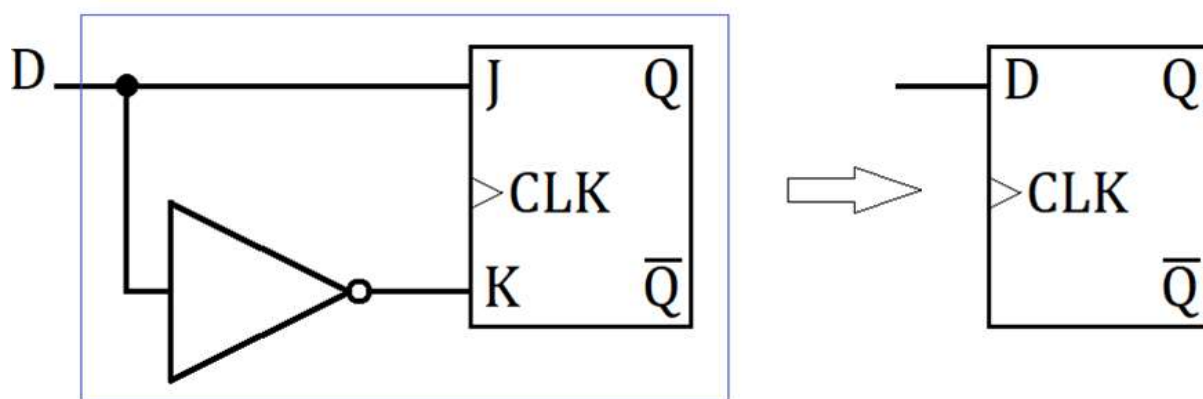

Este *flip-flop* gera a seguinte tabela:


| FLIP-FLOP D COM BORDA POSITIVA |     |       | FLIP-FLOP D COM BORDA NEGATIVA |     |       |
|--------------------------------|-----|-------|--------------------------------|-----|-------|
| D                              | CLK | Q     | D                              | CLK | Q     |
| 0                              | ↑   | Q = 0 | 0                              | ↓   | Q = 0 |
| 1                              | ↑   | Q = 1 | 1                              | ↓   | Q = 1 |

- **Flip-Flop Tipo T**

O último *flip-flop* que veremos é o *flip-flop T* (*Toggle*). Ele funciona como se ambas as entradas no *flip-flop JK* fossem **curto-circuitadas**, conforme segue:



## Flip-Flop T

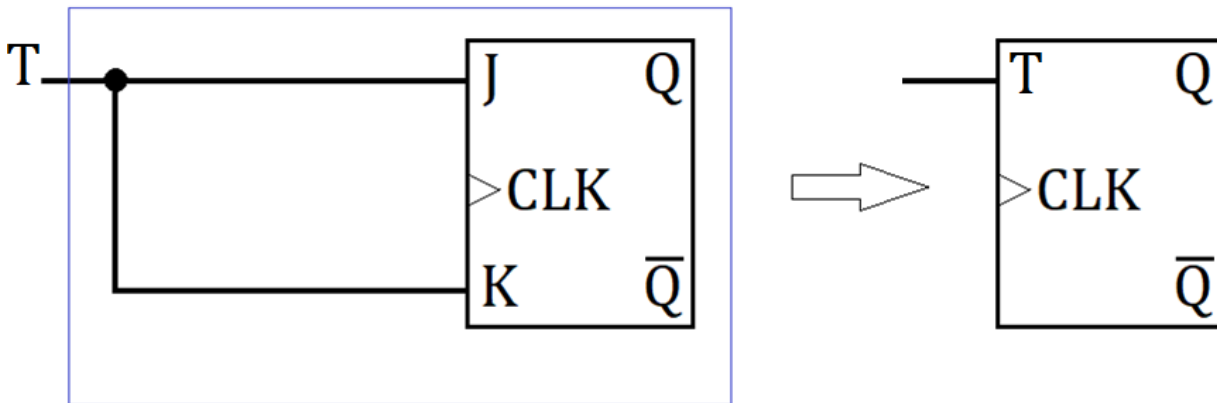

Este **flip-flop** gera a seguinte tabela:


| FLIP-FLOP T COM BORDA POSITIVA |     |   | FLIP-FLOP T COM BORDA NEGATIVA |     |   |
|--------------------------------|-----|---|--------------------------------|-----|---|
| T                              | CLK | Q                                       | T                              | CLK | Q                                       |
| 0                              | ↑   | $Q = Q_{\text{ANTERIOR}}$               | 0                              | ↓   | $Q = Q_{\text{ANTERIOR}}$               |
| 1                              | ↑   | $Q = \sim Q_{\text{ANTERIOR}}$ (comuta) | 1                              | ↓   | $Q = \sim Q_{\text{ANTERIOR}}$ (comuta) |

Onde o "~" denota a operação de inversão.
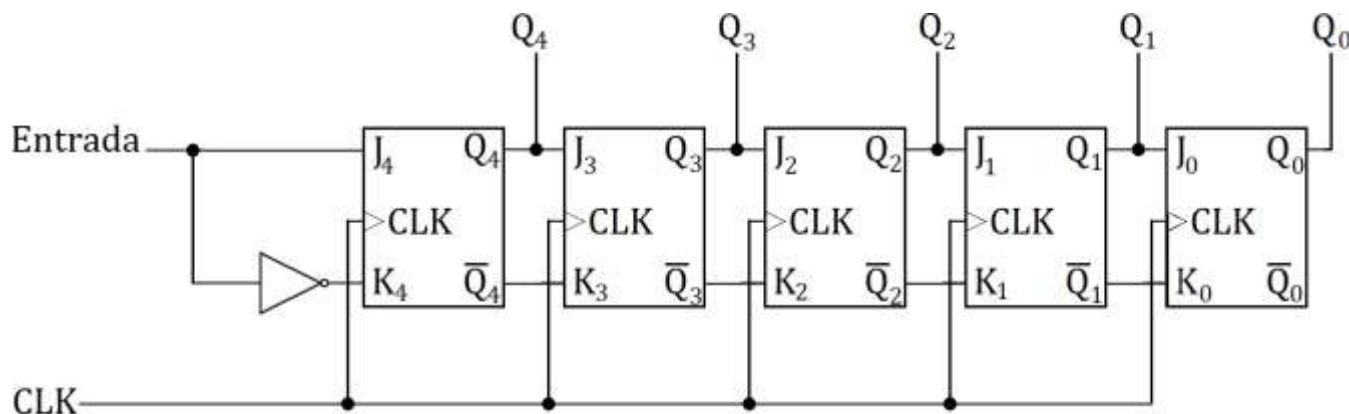
## Registradores

Os **registradores de deslocamento** (também conhecidos como *shift-registers*) são circuitos lógicos que possuem a **capacidade de armazenar e deslocar bits de dados para o elemento de memória seguinte da cadeia**. A Figura a seguir ilustra um registrador de deslocamento que pode armazenar até 5 bits de informação.





Cada *flip-flop* pode **armazenar 1 bit de informação** (sua própria saída Q). Caso se precise guardar informações que tenham **mais de 1 bit**, somente um flip-flop fica insuficiente. Para contornar esta insuficiência, **conecta-se uma série de flip-flops do tipo JK em série**, tal como demonstrado na Figura.


Este circuito faz com que o sinal inserido em entrada seja, **a cada borda de subida do sinal de clock, transferido para o flip-flop seguinte**. Pode-se dizer que este registrador de deslocamento é do tipo entrada em série (*um dado entra por vez no circuito*) e saída em paralelo (*todos os dados de saída podem ser lidos individualmente*).



Perceba que **este circuito poderia ser implementado com flip-flops do tipo D**, anulando-se a porta lógica NOT que liga a K4.



 (UFMG/UFMG - 2019) Analise a figura que mostra o diagrama interno do circuito integrado 74LS374:



A alternativa que indica a função lógica CORRETA do circuito é:

- A) Registrador de deslocamento com entrada paralela e saída paralela.
- B) Registrador de entrada paralela e saída paralela com coletor aberto.
- C) Registrador de entrada paralela e saída paralela com três estados.
- D) Contador de 8 bits síncrono com saída em coletor aberto.

**Comentários:**

**Gabarito: Alternativa C.**

Não se trata de um contador, uma vez que os flip-flops são independentes entre si.

Portanto, descarta-se a alternativa D.



Não se trata de um registrador de deslocamento, uma vez que os flip-flops não estão ligados em série, e sim em paralelo. Portanto, descarta-se a alternativa A.

Trata-se de um registrador de entrada paralela e saída paralela, porém a saída não é com coletor aberto, uma vez que há um sinal de controle para a saída. Portanto, descarta-se a alternativa B.

Devido ao fato de o *buffer de saída* do circuito integrado possuir uma segunda entrada, pode-se dizer que o circuito integrado possui saída paralela com 3 estados: **1**, **0** ou **Z** (alta impedância). Uma saída **Z** pode ser considerada como desconectada do circuito. Isto é útil quando se precisa que um bit específico seja lido por uma varredura feita por outro dispositivo, por exemplo. A saída em Z é diferente da saída 0, uma vez que 0 não significa ausência de tensão, e sim apenas uma convenção para um nível lógico baixo.

## Contadores

**Contadores** são circuitos lógicos sequenciais capazes de realizar a contagem de determinado número de eventos. Estes circuitos lógicos podem ser do tipo **síncrono** ou **assíncrono**.


Quando **síncronos**, o sinal de *clock* é conectado a todos os *flip-flops*. Quando **assíncronos**, o sinal de *clock* é conectado somente ao primeiro *flip-flop* (o do bit menos significativo). Veremos nesta aula o contador de tipo síncrono.

Para que o contador síncrono conte adequadamente, apenas os *flip-flops* **que devam comutar** naquela transição de *clock* **devem ter suas entradas J e K** iguais a 1. Vejamos o passo a passo. Vamos assumir que os flip-flops todos estão inicialmente com suas saídas Q iguais a zero.

 Vamos primeiro implementar um contador simples de um único bit. Este contador, óbvio, terá apenas 2 estados: 0 e 1.








O que deve ser conectado em  $J_0$  e  $K_0$  para que o contador possa realizar a seguinte contagem:

$$0 \rightarrow 1 \rightarrow 0 \rightarrow 1 \rightarrow 0 \rightarrow 1 \rightarrow 0 \dots?$$

Bom, da teoria dos **flip-flops JK** você irá lembrar que quando  $J = K = 1$ , a cada pulso de *clock* a saída Q deste flip-flop comuta, ou seja, inverte seu estado atual.

Bom, se queremos que **a saída seja sempre 0 e 1 alternadamente**, basta ligarmos  $J_0 = K_0 = 1$  e teremos nosso contador de 1 bit!

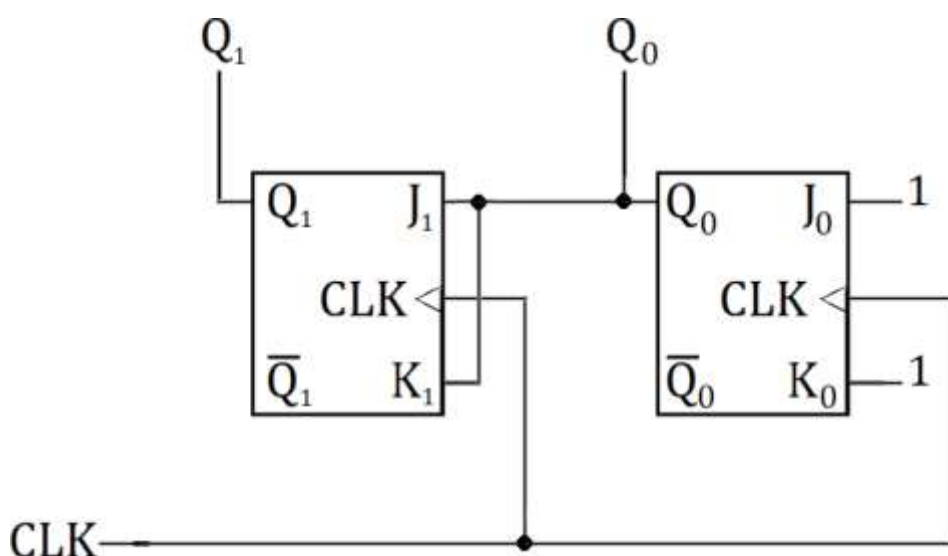Vamos agora aumentar este contador para 2 bits. Para isto precisaremos de 2 flip-flops JK.



E agora, o que ligar nas entradas  $J_1$ ,  $K_1$ ,  $J_0$  e  $K_0$  para termos a seguinte contagem:

$00 \rightarrow 01 \rightarrow 10 \rightarrow 11 \rightarrow 00 \rightarrow 01 \rightarrow 10 \rightarrow 11 \rightarrow 00 \rightarrow 01 \rightarrow 10 \rightarrow 11 \dots?$


Como você pode perceber, **o dígito menos significativo** segue oscilando sempre entre 0 e 1, a cada pulso de *clock*, certo?

E o dígito mais significativo comuta sempre no estágio seguinte ao qual o dígito menos significativo assume o valor 1, correto?

Então podemos implementar a seguinte lógica:  $J_0 = K_0 = 1$  (*mantém as entradas do contador de 1 bit*) e  $J_1 = K_1 = Q_0$  (ou seja, quando  $Q_0$  for igual a 1, ao receber o pulso de *clock*,  $Q_1$  passa a ser 1 também).

 Vamos **aumentar de novo este contador**. Agora para 3 bits. Para isto precisaremos de 3 flip-flops JK.





O que ligar nas entradas  $J_2$ ,  $K_2$ ,  $J_1$ ,  $K_1$ ,  $J_0$  e  $K_0$  para termos a seguinte contagem:

000  $\rightarrow$  001  $\rightarrow$  010  $\rightarrow$  011  $\rightarrow$  100  $\rightarrow$  101  $\rightarrow$  110  $\rightarrow$  111  $\rightarrow$  000  $\rightarrow$  001  $\rightarrow$  010  $\rightarrow$  011 ...?

Bom, como já percebemos, **não precisaremos mexer no contador de 2 bits que já implementamos**, uma vez que a variação destes 2 bits menos significativos permanece idêntica.

*Mas e com relação a  $J_2$  e  $K_2$ ?* Perceba que a saída do flip-flop que contém o bit mais significativo somente irá comutar quando tanto  $Q_0$  quanto  $Q_1$  forem iguais a 1 e vier um pulso de *clock*.

A análise segue na mesma lógica para se implementar contadores de N bits: sempre a condição para comutação dos bits subsequentes se dará quando todos os bits anteriores forem iguais a 1.



## Famílias Lógicas

Veremos nesta seção uma **breve explicação** sobre as **famílias lógicas de circuitos integrados**.

Os **circuitos integrados** digitais podem ser classificados de acordo com o principal componente eletrônico utilizado em seus circuitos internos (**TBJ** ou **MOSFET**).

Existem atualmente **6 níveis de complexidade** dos circuitos integrados:

| COMPLEXIDADE                                  | PORTAS LÓGICAS POR CIRCUITO INTEGRADO |
|---|---------------------------------------|
| SSI ( <i>Short Scale Integration</i> )        | $N < 12$                              |
| MSI ( <i>Medium Scale Integration</i> )       | $12 \leq N < 99$                      |
| LSI ( <i>Large Scale Integration</i> )        | $100 < N < 999$                       |
| VLSI ( <i>Very Large Scale Integration</i> )  | $1000 < N < 99.999$                   |
| ULSI ( <i>Ultra Large Scale Integration</i> ) | $100.000 < 999.999$                   |
| GSI ( <i>Giga Scale Integration</i> )         | $N > 1.000.000$                       |

## TTL (Transistor-Transistor Logic)

Esta é a principal família de circuitos integrados digitais bipolares (**TBJ**) e teve como antecessoras a **ECL**, **HTL** e **DTL**. A família **TTL** opera com uma tensão nominal de +5 V ( $V_{CC} = +5$  V).

O nível alto na tecnologia **TTL** se dá entre +2,0 V e +5,0 V. Já o nível baixo se dá entre 0,0 V e 0,8 V. Entre +0,8 V e +2,0 V existe uma indeterminação.

Os circuitos integrados da família **TTL** possuem alimentação pelo pino denominado **V<sub>CC</sub>** e o terra pelo pino denominado **GND**.

Na família **TTL**, caso se deixe uma entrada flutuante, ou seja, não se conecte nada a ela, o circuito integrado interpreta tal entrada como sendo de nível alto.


Ela é composta por várias subfamílias (ou séries), conforme a tabela a seguir apresenta.



| SÉRIE                                   | PREFIXO | EXEMPLO |
|---|---------|---------|
| TTL                                     | 74      | 7404    |
| TTL Schottky                            | 74S     | 74S04   |
| TTL Schottky de Baixa Potência          | 74LS    | 74LS04  |
| TTL Schottky Avançado                   | 74AS    | 74AS04  |
| TTL Schottky Avançado de Baixa Potência | 74ALS   | 74ALS04 |



 (CESPE/CEBRASPE - POLC AL - Perito Criminal - 2023)



Considerando-se o circuito apresentado na figura precedente e as famílias de circuitos lógicos, julgue os seguintes itens.

Para aumento de desempenho quanto à velocidade, o circuito mostrado deve ser implementado com TTL Schottky de baixa potência ao invés da família TTL padrão.

- C) Certo
- E) Errado

**Comentários:**

**Gabarito: Errado.**



Aproveitaremos esta questão para aprofundar os estudos a respeito do **TTL Schottky de Baixa Potência**.

A série 74LS é uma versão da 74S, que apresenta circuitos integrados com **consumo de potência mais baixo** e **com velocidade também mais baixa**. Esta série usa o transistor Schottky grampeado, com resistores de valor superior aos utilizados na série 74S.

Portanto, quando **objetivamos um aumento de desempenho quanto à velocidade**, a implementação do TTL Schottky de baixa potência não é a melhor escolha. Logo, a afirmativa feita na questão está **errada**.

## CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor)

Quando a fabricação é feita a partir da escala **LSI**, a tecnologia **CMOS** é a predominante devido à sua simplicidade e a forma compacta com que se consegue construir os circuitos integrados com esta tecnologia. A família **CMOS** operar numa faixa de tensão que vai de +3 V a +18 V, embora a mais utilizada seja a de +5 V.

O nível alto na tecnologia **CMOS** mais empregada se dá entre +3,5 V e +5,0 V. Já o nível baixo se dá entre 0,0 V e +1,5 V. Entre +1,5 V e +3,5 V existe uma indeterminação.

Os circuitos integrados na família **CMOS** são alimentados pelo pino denominado **V<sub>DD</sub>**. Já o terra é conectado ao pino **V<sub>SS</sub>**.

Na família **CMOS**, caso se deixe uma entrada flutuante, ou seja, não se conecte nada a ela, o circuito integrado pode superaquecer e se danificar. Desta forma, sempre se deve conectar todas as entradas de um circuito integrado CMOS a um nível lógico baixo ou alto.

Assim como a família **TTL**, a família **CMOS** também é subdividida em várias séries:



| SÉRIE   | PREFIXO | EXEMPLO |
|---|---------|---------|
| CMOS com porta de metal   | 40      | 4001    |
| Porta de metal compatível pino a pino com TTL                                     | 74C     | 74C04   |
| Porta de metal compatível pino a pino com TTL, alta velocidade                    | 74HC    | 74HC04  |
| Porta de silício, alta velocidade, compatível pino a pino e eletricamente com TTL | 74HCT   | 74HCT04 |
| CMOS de altíssimo desempenho, não compatível com TTL                              | 74AC    | 74AC04  |
| CMOS de altíssimo desempenho, não compatível pino a pino com TTL                  | 74ACT   | 74ACT04 |



## QUESTÕES COMENTADAS

### 1. (UFCG / UFCG - 2019)

Um técnico de laboratório precisa montar um circuito digital de 3 entradas e 1 saída que obedeça a Tabela da Verdade apresentada na tabela abaixo.

Na tabela, A, B e C representam as entradas do circuito digital e Y representa a saída do circuito digital.

É correto afirmar que a expressão lógica de Y é:

| A | B | C | Y |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

- a)  $Y = \bar{C} + A \cdot B$
- b)  $Y = \bar{A} \cdot \bar{B} + C$
- c)  $Y = \bar{C} \cdot (\bar{A} + \bar{B})$
- d)  $Y = \overline{C + A \cdot B}$
- e)  $Y = \bar{C} + \bar{A} \cdot \bar{B}$

#### Comentários:

Montando o **Mapa de Karnaugh** da **tabela verdade** acima.

|   |   | BC |    |    |    |
|---|---|----|----|----|----|
|   |   | 00 | 01 | 11 | 10 |
| A | 0 | 1  | 0  | 0  | 1  |
|   | 1 | 1  | 0  | 0  | 0  |

Podemos então simplificar a tabela verdade da seguinte maneira:

$$Y = \bar{B} \cdot \bar{C} + \bar{A} \cdot \bar{C}$$





$$Y = \overline{C} \cdot (\overline{A+B}) \rightarrow Y = \overline{C} \cdot (\overline{A+B})$$
$$Y = \overline{C+(A \cdot B)}$$

Para se chegar ao resultado conforme o que é apresentado nas alternativas, foi necessário **negar duas vezes** a expressão, de ambos os lados, pois, ao se fazer isto, **não se altera o resultado da expressão**, apenas a **maneira de representação**.

**Gabarito: Letra D.**



## 2. (VUNESP/TJM-SP – 2021)

Considere a seguinte tabela-verdade, com três entradas (A, B, C) e uma saída S.

| A | B | C | S |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

A saída **S** é corretamente expressa em:

Alternativas

A)  $A.B.C$

B)  $\bar{A}\bar{B}\bar{C}$

C)  $A \oplus B \oplus C$

D)  $(\bar{A}\bar{B}\bar{C}) + (A.B.C)$

E)  $(\bar{A} + \bar{B} + \bar{C}) \cdot (A + B + C)$

### Comentários:

**Gabarito: Letra D.**

Denominamos de **Mintermo** (ou minitermo) é o termo **produto associado à cada linha da tabela verdade**, no qual todas as variáveis de entrada estão presentes.

**Se substituirmos os valores das variáveis associadas (valores da tabela verdade)**, para um determinado mintermo, **obteremos 1** (saída verdadeira).

Porém, **se substituirmos nesse mesmo mintermo quaisquer outras combinações de valores**, **obteremos 0**.

Dessa forma, **se quisermos encontrar a equação para uma função a partir de sua tabela verdade**, **basta montarmos um OU entre os mintermos associados aos 1s da função**.

Através deste conceito podemos resolver esta questão:



| A | B | C | S |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

$(\bar{A}\bar{B}\bar{C})$

$(\bar{A}\bar{B}\bar{C}) + (A.B.C)$

$(A.B.C)$

Logo, a saída é corretamente expressa por:

$$S = (\bar{A}\bar{B}\bar{C}) + (A.B.C)$$

**Gabarito: Letra D.**



### 3. (CS-UFG / UFG - 2019)

Tratando-se de portas lógicas e álgebra booleana, a tabela abaixo diz respeito à operação

| A | B | X |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

- a)  $X = \overline{A+B}$
- b)  $X = \overline{A \oplus B}$
- c)  $X = A+B$
- d)  $X = A \oplus B$

#### Comentários:

Verifica-se que a resposta da **tabela verdade** (variável X) apresenta valores verdadeiros (ou seja, iguais a um) somente quando as entradas (A e B) são ou ambas falsas (iguais a zero) ou ambas verdadeiras.

Tal condição é o inverso (ou a negação) da porta **OU-EXCLUSIVO** (ou **XOR**). Portanto, a alternativa correta é a letra B, por esta ser a representação de uma porta **OU-EXCLUSIVO- NEGADA** (ou **XNOR**).

**Gabarito: Letra B.**



#### 4. (CESPE/ FUB - Técnico em Telecomunicações/ 2015)

| A | B | C | S |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

A tabela verdade apresentada acima representa o comportamento de um circuito combinacional com entradas A, B e C e saída S.

Com relação a essa tabela, julgue o próximo item.

Na forma soma de produtos, a expressão booliana mínima para S é dada por  $S = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + A$ :

- A) Certo.
- B) Errado.

#### Comentários:

**Gabarito: Errado.**

Na questão para chegar a expressão booleana mínima para S representada pela tabela verdade, primeiramente encontramos a **expressão na forma canônica disjuntiva** (soma de mintermos), que é a forma mais utilizada para encontrar a expressão lógica a partir da tabela verdade.

**A forma canônica disjuntiva é obtida somando os mintermos nos quais a saída é igual a 1:**

$$S = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} + A \cdot \bar{B} \cdot C + A \cdot B \cdot \bar{C} + A \cdot B \cdot C$$

Em seguida, utilizamos o **diagrama de Karnaugh** para simplificação:

|   |   | BC |    |    |    |
|---|---|----|----|----|----|
|   |   | 00 | 01 | 11 | 10 |
| A | 0 | 1  | 0  | 0  | 0  |
|   | 1 | 0  | 1  | 1  | 1  |



A partir do mapa, chegamos a:

$$S = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} + A \cdot B + A \cdot C$$

Outra maneira de encontrarmos a expressão simplificada é:

$$S = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} + A \cdot B(C + \bar{C}) + A \cdot \bar{B} \cdot C \quad (*)$$

$$S = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} + A \cdot B + A \cdot \bar{B} \cdot C$$

$$S = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} + A(B + \bar{B} \cdot C) \quad (**)$$

$$S = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} + A(B + C)$$

$$S = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} + AB + AC$$

Logo, a expressão booleana mínima para S é dada por  $S = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + AB + AC$ , e a afirmativa feita está **ERRADA**.



## 5. (CS-UFG / UFG - 2019)

A representação do número decimal 513 em octal é:

- a) 201.
- b) 0101 0001 0011.
- c) 1001.
- d) 0001 0000 0001.

### Comentários:

Para transformar um número de uma base X para uma base Y, basta fazer divisões sucessivas do número na base X pela base Y e ir preservando o valor do resto da divisão, no modo demonstrado abaixo.

$$\begin{array}{r} 513 \mid 8 \\ -48 \\ \hline 33 \\ -32 \\ \hline \boxed{1} \\ \text{Último} \\ \text{Dígito} \\ \text{na Base Octal} \end{array} \quad \begin{array}{r} 64 \mid 8 \\ -64 \\ \hline \boxed{0} \end{array} \quad \begin{array}{r} 8 \mid 8 \\ -8 \\ \hline \boxed{0} \end{array} \quad \begin{array}{r} 1 \mid 8 \\ -0 \\ \hline \boxed{1} \\ \text{Primeiro} \\ \text{Dígito} \\ \text{na Base Octal} \end{array}$$

← Sentido de Leitura do Número

Portanto, o número 513 na base 10 equivale ao número 1001 na base octal.

**Gabarito: Letra C.**




## 6. (CS-UFG / UFG - 2019)

No Flip-Flop tipo J-K, quando ocorre um pulso de *clock* e as entradas são  $J = 1$  e  $K = 0$ , a saída  $Q$

- a) é 0.
- b) é 1.
- c) mantém o valor da saída anterior.
- d) alterna o valor da saída anterior.
 
### Comentários:

O *flip-flop* JK é um elemento de **circuítos digitais** cuja representação em circuitos é a seguinte:



Ele funciona de acordo com a seguinte **tabela verdade**:

| FLIP-FLOP JK COM BORDA POSITIVA |   |     |   | FLIP-FLOP JK COM BORDA NEGATIVA |   |     |   |
|---------------------------------|---|-----|---|---------------------------------|---|-----|---|
| J                               | K | CLK | Q                                       | J                               | K | CLK | Q                                       |
| 0                               | 0 | ?   | $Q = Q_{\text{ANTERIOR}}$ (não muda)    | 0                               | 0 | ?   | $Q = Q_{\text{ANTERIOR}}$ (não muda)    |
| 0                               | 1 | ?   | $Q = 0$                                 | 0                               | 1 | ?   | $Q = 0$                                 |
| 1                               | 0 | ?   | $Q = 1$                                 | 1                               | 0 | ?   | $Q = 1$                                 |
| 1                               | 1 | ?   | $Q = \sim Q_{\text{ANTERIOR}}$ (comuta) | 1                               | 1 | ?   | $Q = \sim Q_{\text{ANTERIOR}}$ (comuta) |

A cada pulso de *clock* o *flip-flop* verifica as entradas J e K e realiza a função descrita na sua **tabela verdade**.

Portanto, na descrição da questão, quando  $J = 1$  e  $K = 0$ , o flip-flop JK apresenta como resultado  **$Q = 1$** .


**Gabarito: Letra B.**




 
## 7. (CS-UFG / UFG - 2019)

Considere o circuito combinacional a seguir.




A expressão para a saída X é:

- a)  $X = \overline{(\bar{A} \oplus B)} \cdot (B \cdot C)$ .
- b)  $X = \overline{(\bar{A} + B)} \cdot (B \cdot C)$ .
- c)  $X = \overline{(\bar{A} \oplus B)} \cdot (B \cdot \bar{C})$ .
- d)  $X = \overline{(\bar{A} + B)} \cdot (B \cdot \bar{C})$ .
 
### Comentários:

Vamos redesenhar o circuito e ir montando a resposta passo a passo.




Primeiramente, o sinal  $A$  adentra o **inversor lógico** (porta NOT), gerando como saída  $\bar{A}$ .

Em segundo lugar, o sinal  $B$  entra junto com  $\bar{A}$  na **porta XOR** (ou-exclusivo).



E, em terceiro lugar, o sinal C entra em um bloco que é apenas um buffer, ou seja, não produz efeito nenhum, **somente cria uma interface de separação** entre o sinal C de entrada e o sinal C de saída.

Próximo passo:

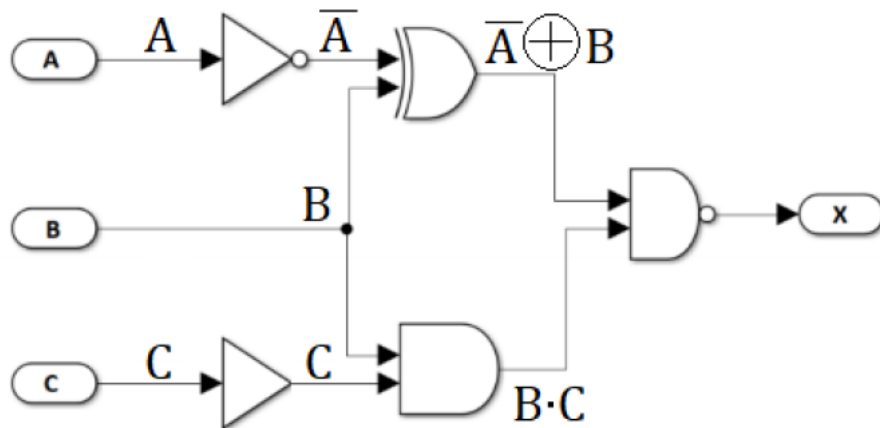

Incluiu-se o sinal  $\bar{A} \oplus B$  na saída da porta **XOR** e o sinal  $B \cdot C$  na saída da porta **AND**.

Estes dois sinais fazem a entrada da porta **NAND** que vem em seguida.

A seguir se apresenta o **resultado final** X do circuito digital.

$$X = \overline{(\bar{A} \oplus B) \cdot B \cdot C}$$

**Gabarito: Letra A.**



## 8. (CS-UFG / UFG - 2019)

Qual das alternativas abaixo diz respeito apenas à família lógica bipolar?

- a) TTL, VHDL, RTL e DTL.
- b) TTL, HTL, I2C e RTL.
- c) TTL, VHDL, I2C e RTL.
- d) TTL, HTL, RTL e DTL.

### Comentários:

Podemos classificar os transistores em **duas grandes famílias: Bipolar e MOS**.

Na **família bipolar** temos pelo menos **7 subfamílias mais conhecidas**, por assim dizer: **DTL** (*Lógica de Diodos e Transistores*), **DCTL** (*Lógica de Transistores Diretamente Acoplados*), **RTL** (*Lógica de Transistores e Resistores*), **RCTL** (*RTL com capacitores*), **HTL** (*Lógica de Alto Limiar*), **TTL** (*Lógica de Transistor-Transistor*) e **ECL** (*Lógica de Emissores Acoplados*);

Na **família MOS** temos **3 subfamílias mais conhecidas**: **PMOS** (MOSFET canal P), **NMOS** (MOSFET canal N) e **CMOS** (*Lógica MOS Complementar*). Analisando as alternativas:

Alternativa A: **Errada**. Pois **VHDL não faz parte** da família bipolar. VHDL é uma linguagem de descrição de hardware, muito utilizada em FPGAs.

Alternativa B: **Errada**. Pois I2C **não faz** parte da família bipolar. O I2C é um barramento de comunicação serial de computadores.

Alternativa C: **Errada**. Errada pois **VHDL e I2C não fazem parte** da família bipolar.

Alternativa D: **Correta**.


Portanto, o gabarito da questão é a Letra D.




### 9. (FUNDEP/Prefeitura de Uberlândia - 2019)

Considerando quatro variáveis binárias A, B, C e Z, assinale a alternativa que apresenta o circuito lógico que pode ser utilizado para implementar a expressão:  $Z = \overline{(\overline{AB} + CA + \overline{\overline{BC}})} B$ .


a)

 


b)

 

c)

 


d)

 


Para resolver esta questão é necessário **testar** os **circuitos lógicos** das alternativas no sentido de verificar se a **expressão lógica** que ela gera coincide com a fornecida pelo cabeçalho.

Começemos pelo **circuito lógico** da alternativa A.

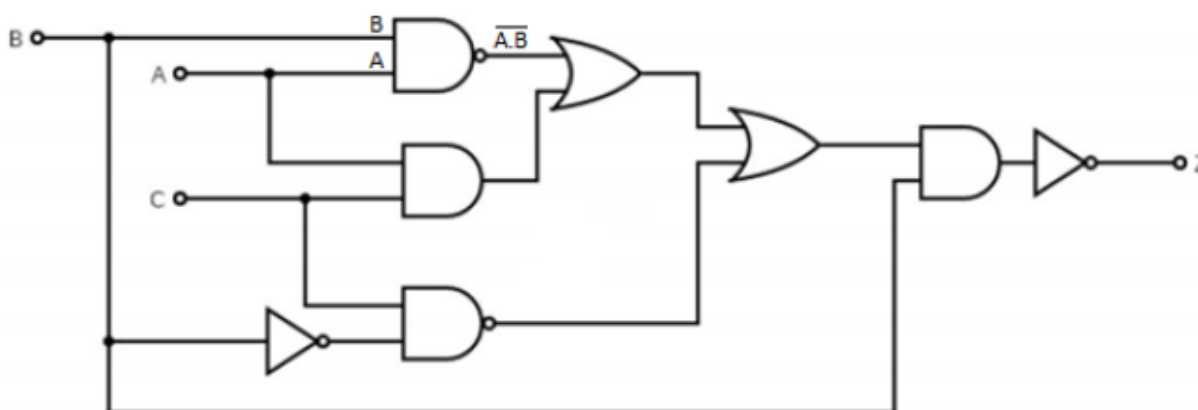Nossa análise inicia da esquerda para a direita e de cima para baixo. A primeira **porta lógica** é uma **NAND** (ou um seja, uma função "E" negada). Nela adentram os **sinais** "B" e "A". O **resultado lógico** desta combinação é  $\overline{A \cdot B}$  (ou seja, a negação da associação entre os sinais A e B). Vamos escrever a expressão.




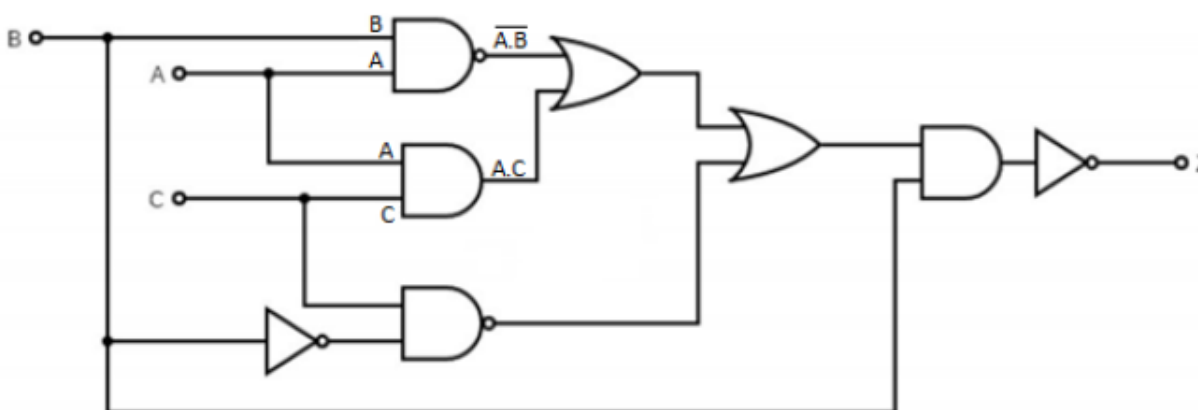A seguir analisamos a **porta lógica** logo abaixo. Trata-se de uma porta **AND** (função "E"). Nela adentram os sinais "A" e "C". O **resultado lógico** desta combinação é  $A \cdot C$ . Vamos escrever esta expressão.




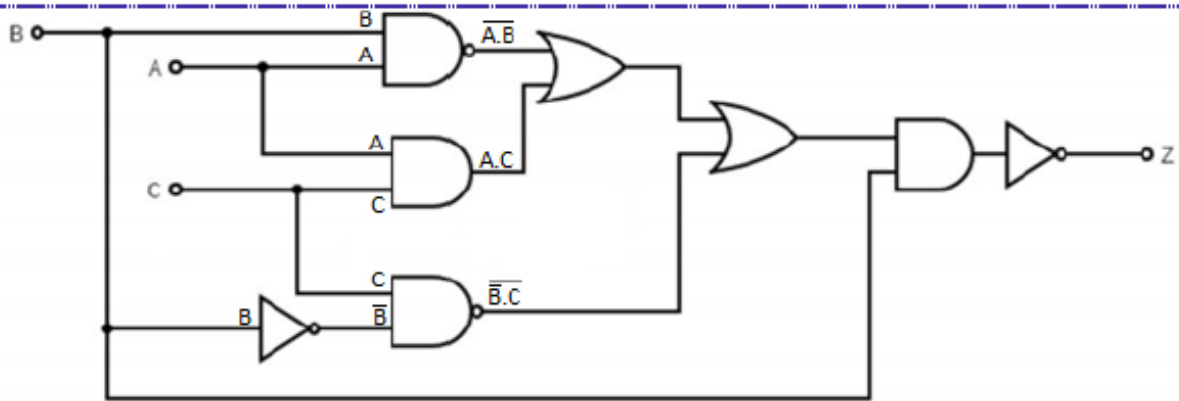A seguir analisamos a **porta lógica** abaixo. Trata-se de uma porta **NAND**. Nela adentram os sinais "C" e "B" negado. O **resultado lógico** desta combinação é  $\overline{\overline{B} \cdot C}$ . Vamos escrever esta expressão.






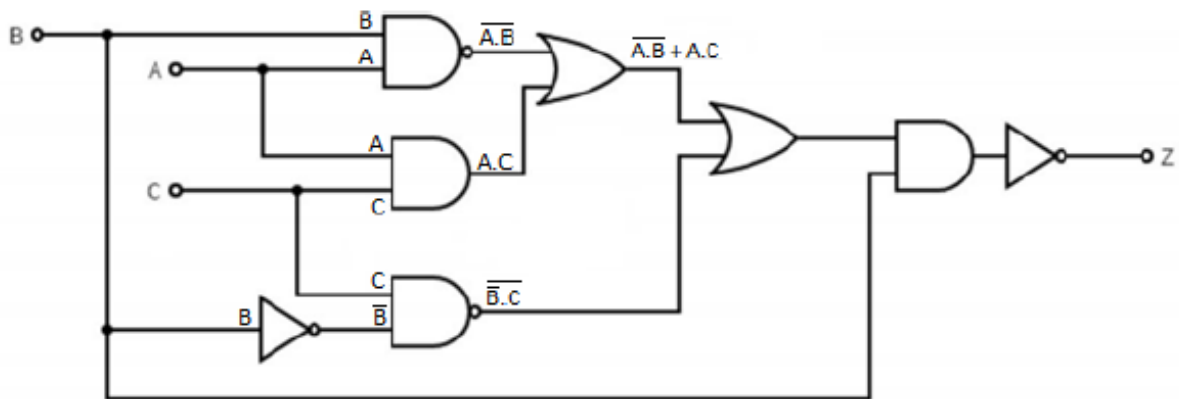Subindo novamente e indo para a próxima **porta lógica**. Trata-se de uma porta **OR** (função "OU"). Nela adentram os sinais  $\overline{A.B}$  e  $A.C$ . O **resultado lógico** desta combinação é  $\overline{A.B} + A.C$ . Vamos escrever esta expressão.



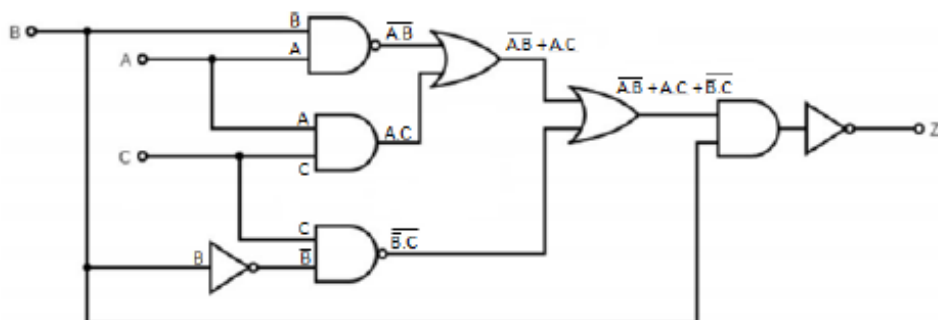A seguir, a próxima **porta lógica** também é uma **OR**, com sinais de entrada dados por  $\overline{A.B} + A.C$  e por  $\overline{B.C}$ . O **resultado lógico** desta expressão é  $\overline{A.B} + A.C + \overline{B.C}$ . Vamos escrever esta expressão.



Por último, o sinal  $\overline{A.B} + A.C + \overline{B.C}$  é combinado com o sinal "B" em uma **porta lógica AND** associada a uma **porta lógica NOT**, o que gera uma **porta lógica NAND**, cujo resultado é a expressão Z que a questão busca. Sendo assim, tem-se que  $Z = \overline{(\overline{A.B} + A.C + \overline{B.C}) . B}$ , que bate com a expressão do cabeçalho e é o gabarito da questão. Portanto, a **alternativa correta é a letra A**.



## 10.(FUNDEP/Prefeitura de Uberlândia - 2019)


Em relação aos sistemas digitais, a conversão decimal binário é de fundamental importância. Assinale a alternativa que apresenta o equivalente binário ao número decimal 35.

- a) 100001
- b) 100111
- c) 110001
- d) 100011

### Comentários:

Para se fazer a conversão de um **número decimal** para um **número binário** é necessário fazer uma **sucessão de divisões por 2**. O resultado é então lido ao contrário, conforme

segue.

 

Portanto, o **número 35 em decimal** é representado em binário pelo número **100011**.

Assim, a **alternativa correta é a letra D**.



## 11. (FUNDEP/Prefeitura de Uberlândia - 2019)

O sistema de base 16, ou hexadecimal, utiliza 16 símbolos para a representação numérica. Assinale a alternativa que apresenta a representação decimal para o número hexadecimal 5D3B.

- a) 32
- b) 23866
- c) 23867
- d) 512

### Comentários:

A conversão de um **número hexadecimal** para **decimal** pode ser da seguinte maneira.

$$(5D3B)_{16} = (5 \times 16^3 + D \times 16^2 + 3 \times 16^1 + B \times 16^0)_{10}$$

Ok, mas multiplicar "D" e "B"??? Como assim?? Bom, você lembra que os números hexadecimais são [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F], certo? E que "A" em hexadecimal equivale a 10 em decimal, "B" em hexadecimal equivale a 11 em decimal, e assim por diante até "F", que em decimal equivale a 15.

Sendo assim, substituímos os valores das letras hexadecimais pelos seus correspondentes decimais:

$$(5D3B)_{16} = (5 \times 16^3 + 13 \times 16^2 + 3 \times 16^1 + 11 \times 16^0)_{10}$$

E agora efetuamos as multiplicações e somas, obtendo  $(5D3B)_{16} = (23867)_{10}$ . Ou seja,

**alternativa correta é a letra C.**





## 12. (FGV/Prefeitura de Salvador - 2019)

Considere a tabela verdade de um dado circuito digital, a seguir.

| a | b | c | Y |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

A saída Y desse circuito é:

- a)  $Y = bc + a\bar{c} + \bar{a}c + \bar{a}b$
- b)  $Y = b\bar{c} + a\bar{c} + \bar{a}c + \bar{a}b$
- c)  $Y = b\bar{c} + a\bar{c} + \bar{a}c + ac$
- d)  $Y = b\bar{c} + a\bar{c} + bc + \bar{a}b$
- e)  $Y = b\bar{c} + a\bar{c} + \bar{a}\bar{c} + \bar{a}b$

### Comentários:

Desenhando o **Mapa de Karnaugh** desta tabela verdade de **3 bits** e associando os termos que podem ser associados entre si. Lembrando que os **termos são agrupáveis sempre em potências de 2** (ou seja,  $2^0, 2^1, 2^2, \dots$ ) e **sempre com vizinhos na horizontal ou vertical**.

| a \ bc | 00 | 01 | 11 | 10 |
|--------|----|----|----|----|
| 0      | 0  | 1  | 1  | 1  |
| 1      | 1  | 0  | 0  | 1  |



E a expressão que ele representa fica sendo:  $Y = \overbrace{\bar{a}c}^{\text{Vermelho}} + \underbrace{\bar{a}b}_{\text{Verde}} + \overbrace{b\bar{c}}^{\text{Azul}} + \underbrace{a\bar{c}}_{\text{Roxo}}$ . Logo, a alternativa correta é a **letra B**.



### 13. (IBFC/Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho - 2019)

A capacidade de armazenar informações binárias por um período de tempo é uma função imprescindível para os sistemas digitais. Sobre o dispositivo responsável por tal armazenamento em circuitos digitais, assinale a alternativa correta.

- a) Portas lógicas
- b) Comparador
- c) Multiplexador
- d) Registrador

#### Comentários:

Analisemos as alternativas.

Alternativa A: **Errado**. Portas lógicas sozinhas somente implementam suas funções intrínsecas. Então está **errado**.

Alternativa B: **Errado**. O comparador simplesmente compara dois valores e emite um sinal que representa maior, igual ou menor. Portanto está **errado**.


Alternativa C: **Errado**. O multiplexador combina diversos sinais em um único canal. Serve para mandar diversos dados através de uma única saída. Então está **errado**.

Alternativa D: **Correto**. O registrador é um circuito formado por **flip-flops**. É nestes **flip-flops**


 
### 14. (IBFC/Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho - 2019)

A lâmpada ilustrada na figura abaixo deve ser acesa e, para executar essa função, utiliza-se a porta lógica OU. Para tanto, tem-se as chaves idênticas A e B que se encontram inicialmente na posição aberta (binário 0). Sabendo que a posição fechada é representada pelo binário 1, analise as afirmativas abaixo e dê valores de Verdadeiro (V) ou Falso (F).



( ) Se  $A = 0$  e  $B = 1$  a lâmpada irá acender.

( ) Se  $A = 1$  e  $B = 0$  a lâmpada irá apagar.

( ) Se  $A = 1$  e  $B = 1$  a lâmpada não irá acender, pois ocorrerá um curto-circuito.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) F, F, F
- b) V, F, F
- c) F, V, V
- d) V, F, V



**Comentários:**

Assumindo que a fonte possui capacidade para acender a lâmpada, nota-se que na condição mostrada na figura acima (ambas as chaves abertas, ou seja  $A = 0$  e  $B = 0$ ), a lâmpada obviamente **não acende**, uma vez que não forma um circuito fechado.

Se a **chave B fechar** (ou seja, mudar do estado 0 para o estado 1), com a chave A permanecendo aberta (estado 0), então a lâmpada se acenderá. Portanto, a primeira afirmativa é verdadeira.

Se a **chave A fechar** (ou seja, mudar do estado 0 para o estado 1), com a chave B permanecendo aberta, então a lâmpada também se acenderá. Portanto, a segunda afirmativa é falsa.

Se **ambas as chaves fecharem** (ou seja, mudarem do estado 0 para o estado 1), então a lâmpada também se acenderá. Portanto, a terceira afirmativa também é falsa.

Ou seja, o circuito comporta-se como uma **porta lógica OU**, com a saída da porta sendo representada pelo acendimento (estado 1) ou não acendimento da lâmpada (estado 0).

**Portanto, o gabarito é a letra B.**



## 15. (IBFC/Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho - 2019)

As mais diversas áreas têm apresentado avanços tecnológicos significantes nas últimas décadas e muito disso se faz devido aos sistemas digitais. Sobre as vantagens dos sistemas digitais em comparação com os analógicos, assinale a alternativa incorreta.

- a) Menor necessidade de utilização de conversores de sinais A/D e D/A.
- b) Os sistemas digitais possuem maior capacidade de armazenamento de informações.
- c) Ruídos ou pequenas flutuações de tensão afetam menos os circuitos digitais.
- d) Os circuitos digitais são mais fáceis de serem projetados.

### Comentários

Analisemos as afirmativas.

A afirmativa "A" está **errada**, uma vez que os **circuitos digitais** **essencialmente** trabalham com a conversão de sinais de digital para analógico e de analógico para digital.

A afirmativa "B" está **correta**, uma vez que é possível armazenar muito mais dados em uma mídia digital (*por exemplo, um cartão de memória*) do que em uma mídia analógica (*por exemplo, uma folha de papel*).

A afirmativa "C" está **correta**, pois os **circuitos digitais** assumem **estágios** pré-definidos assim que os níveis de tensão ultrapassam determinados **patamares**, ou seja, são menos propensos a erros devido a ruídos e pequenas flutuações que os circuitos analógicos.

A afirmativa "D" **também está correta**, uma vez que a elaboração de **circuitos digitais** poder ser feita através do uso de **técnicas computacionais**, ou até mesmo manuais (como **Mapas de Karnaugh**). Também diversos blocos já se encontram prontos para o uso, necessitando apenas o encadeamento de diversos blocos para se obter o resultado desejado. Também é possível se efetuar a programação de um chip via linguagem de programação, como Assembly ou C, por exemplo.

**Portanto, o gabarito é a letra A.**



## 16.(FUNDEP/SAAE de Itabira-MG - 2019)

Analise o mapa de Karnaugh a seguir.

|                  | $\bar{C}\bar{D}$ | $\bar{C}D$ | $CD$ | $C\bar{D}$ |
|------------------|------------------|------------|------|------------|
| $\bar{A}\bar{B}$ | 1                | 0          | 0    | 1          |
| $\bar{A}B$       | 0                | 1          | 1    | 0          |
| $AB$             | 0                | 1          | 1    | 0          |
| $A\bar{B}$       | 0                | 0          | 0    | 0          |

A equação simplificada a partir desse mapa é:

- a)  $S = \bar{A} \cdot \bar{C} + \bar{A} \cdot \bar{D} \cdot C$ .
- b)  $S = A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} + \bar{B} \cdot D$ .
- c)  $S = A \cdot B \cdot D + B \cdot \bar{C} \cdot \bar{D}$ .
- d)  $S = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{D} + B \cdot D$ .

### Comentários:

Agrupando os termos no **Mapa de Karnaugh**, temos:

|                  | $\bar{C}\bar{D}$ | $\bar{C}D$ | $CD$ | $C\bar{D}$ |
|------------------|------------------|------------|------|------------|
| $\bar{A}\bar{B}$ | 1                | 0          | 0    | 1          |
| $\bar{A}B$       | 0                | 1          | 1    | 0          |
| $AB$             | 0                | 1          | 1    | 0          |
| $A\bar{B}$       | 0                | 0          | 0    | 0          |

Esta expressão pode ser resumida então em:


$$S = B \cdot D + \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{D}$$

Portanto, **o gabarito é a letra D.**


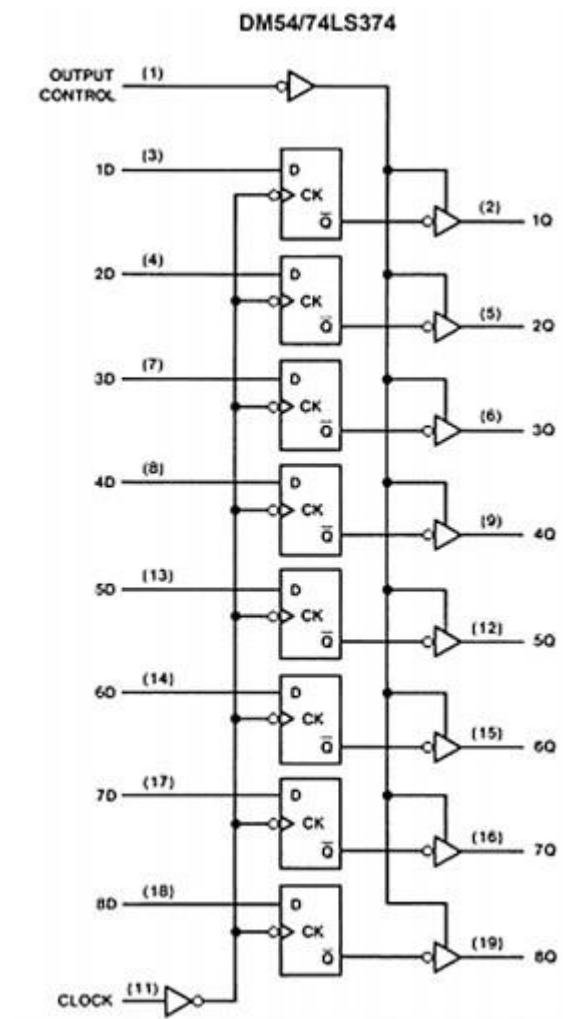
## 17. (UFMG/UFMG - 2019)

Analise a figura que mostra o diagrama interno do circuito integrado 74LS374:



A alternativa que indica a função lógica CORRETA do circuito é:

- a) Registrador de deslocamento com entrada paralela e saída paralela.
- b) Registrador de entrada paralela e saída paralela com coletor aberto.
- c) Registrador de entrada paralela e saída paralela com três estados.
- d) Contador de 8 bits síncrono com saída em coletor aberto.





### Comentários:

Não se trata de um contador, uma vez que os flip-flops são independentes entre si.

**Portanto, descarta-se a alternativa D.**

Não se trata de um registrador de deslocamento, uma vez que os **flip-flops** não estão ligados em série, e sim em paralelo. **Portanto, descarta-se a alternativa A.**

Trata-se de um registrador de entrada paralela e saída paralela, porém a saída não é com coletor aberto, uma vez que há um sinal de controle para a saída. **Portanto, descarta-se a alternativa B.**

Devido ao fato de o *buffer de saída* do circuito integrado possuir uma segunda entrada, pode-se dizer que o circuito integrado possui saída paralela com 3 estados: **1, 0 ou Z (alta impedância)**. Uma saída Z pode ser considerada como desconectada do circuito. Isto é útil quando se precisa que um bit específico seja lido por uma varredura feita por outro dispositivo, por exemplo. A saída em Z é diferente da saída 0, uma vez que 0 não significa ausência de tensão, e sim apenas uma convenção para um nível lógico baixo.

**Portanto, o gabarito é a letra C.**



## LISTA DE QUESTÕES

### 1. (UFCG / UFCG - 2019)

Um técnico de laboratório precisa montar um circuito digital de 3 entradas e 1 saída que obedeça a Tabela da Verdade apresentada na tabela abaixo.

Na tabela, A, B e C representam as entradas do circuito digital e Y representa a saída do circuito digital.

É correto afirmar que a expressão lógica de Y é:

| A | B | C | Y |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

- a)  $Y = \overline{C} + A \cdot B$
- b)  $Y = \overline{A} \cdot \overline{B} + C$
- c)  $Y = \overline{C} \cdot (\overline{A} + B)$
- d)  $Y = \overline{C} + A \cdot \overline{B}$
- e)  $Y = \overline{C} + \overline{A} \cdot \overline{B}$



## 2. (VUNESP/TJM-SP – 2021)

Considere a seguinte tabela-verdade, com três entradas (A, B, C) e uma saída S.

| A | B | C | S |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

A saída **S** é corretamente expressa em:

Alternativas

- A)  $A.B.C$
- B)  $\bar{A}\bar{B}\bar{C}$
- C)  $A\oplus B\oplus C$
- D)  $(\bar{A}\bar{B}\bar{C})+(A.B.C)$
- E)  $(\bar{A}+\bar{B}+\bar{C})\cdot(A+B+C)$



### 3. (CS-UFG / UFG - 2019)

Tratando-se de portas lógicas e álgebra booleana, a tabela abaixo diz respeito à operação

| A | B | X |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

- a)  $X = \overline{A+B}$
- b)  $X = \overline{A \oplus B}$
- c)  $X = A+B$
- d)  $X = A \oplus B$



#### 4. (CESPE/ FUB - Técnico em Telecomunicações/ 2015)

| A | B | C | S |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

A tabela verdade apresentada acima representa o comportamento de um circuito combinacional com entradas A, B e C e saída S.

Com relação a essa tabela, julgue o próximo item.

Na forma soma de produtos, a expressão booliana mínima para S é dada por  $S = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + A$ :

- A) Certo.
- B) Errado.



## 5. (CS-UFG / UFG - 2019)

A representação do número decimal 513 em octal é:

- a) 201.
- b) 0101 0001 0011.
- c) 1001.
- d) 0001 0000 0001.



## 6. (CS-UFG / UFG - 2019)


No Flip-Flop tipo J-K, quando ocorre um pulso de *clock* e as entradas são  $J = 1$  e  $K = 0$ , a saída Q

- a) é 0.
- b) é 1.
- c) mantém o valor da saída anterior.
- d) alterna o valor da saída anterior.


 
## 7. (CS-UFG / UFG - 2019)

Considere o circuito combinacional a seguir.



A expressão para a saída X é:

- a)  $X = \overline{(\overline{A} \oplus B)} \cdot (B \cdot C)$ .
- b)  $X = \overline{(\overline{A} + B)} \cdot (B \cdot C)$ .
- c)  $X = \overline{(\overline{A} \oplus B)} \cdot (B \cdot \overline{C})$ .
- d)  $X = \overline{(\overline{A} + B)} \cdot (B \cdot \overline{C})$ .





## 8. (CS-UFG / UFG - 2019)

Qual das alternativas abaixo diz respeito apenas à família lógica bipolar?


- a) TTL, VHDL, RTL e DTL.
- b) TTL, HTL, I2C e RTL.
- c) TTL, VHDL, I2C e RTL.
- d) TTL, HTL, RTL e DTL.




## 9. (FUNDEP/Prefeitura de Uberlândia - 2019)

Considerando quatro variáveis binárias A, B, C e Z, assinale a alternativa que apresenta o circuito lógico que pode ser utilizado para implementar a expressão:  $Z = \overline{(\overline{A}B + CA + \overline{B}C)}B$ .


a)

 


b)

 

c)

 

d)

 

## 10.(FUNDEP/Prefeitura de Uberlândia - 2019)

Em relação aos sistemas digitais, a conversão decimal binário é de fundamental importância. Assinale a alternativa que apresenta o equivalente binário ao número decimal 35.

- a) 100001
- b) 100111
- c) 110001
- d) 100011



## 11. (FUNDEP/Prefeitura de Uberlândia - 2019)

O sistema de base 16, ou hexadecimal, utiliza 16 símbolos para a representação numérica. Assinale a alternativa que apresenta a representação decimal para o número hexadecimal 5D3B.

- a) 32
- b) 23866
- c) 23867
- d) 512



## 12. (FGV/Prefeitura de Salvador - 2019)

Considere a tabela verdade de um dado circuito digital, a seguir.

| a | b | c | Y |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

A saída Y desse circuito é:

- a)  $Y = bc + a\bar{c} + \bar{a}c + \bar{a}b$
- b)  $Y = b\bar{c} + a\bar{c} + \bar{a}c + \bar{a}b$
- c)  $Y = b\bar{c} + a\bar{c} + \bar{a}c + ac$
- d)  $Y = b\bar{c} + a\bar{c} + bc + \bar{a}b$
- e)  $Y = b\bar{c} + a\bar{c} + \bar{a}\bar{c} + \bar{a}b$



### 13. (IBFC/Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho - 2019)


A capacidade de armazenar informações binárias por um período de tempo é uma função imprescindível para os sistemas digitais. Sobre o dispositivo responsável por tal armazenamento em circuitos digitais, assinale a alternativa correta.

- a) Portas lógicas
- b) Comparador
- c) Multiplexador
- d) Registrador


 
#### 14. (IBFC/Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho - 2019)

A lâmpada ilustrada na figura abaixo deve ser acesa e, para executar essa função, utiliza-se a porta lógica OU. Para tanto, tem-se as chaves idênticas A e B que se encontram inicialmente na posição aberta (binário 0). Sabendo que a posição fechada é representada pelo binário 1, analise as afirmativas abaixo e dê valores de Verdadeiro (V) ou Falso (F).



( ) Se  $A = 0$  e  $B = 1$  a lâmpada irá acender.

( ) Se  $A = 1$  e  $B = 0$  a lâmpada irá apagar.

( ) Se  $A = 1$  e  $B = 1$  a lâmpada não irá acender, pois ocorrerá um curto-circuito.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) F, F, F
- b) V, F, F
- c) F, V, V
- d) V, F, V



## 15. (IBFC/Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho - 2019)

As mais diversas áreas têm apresentado avanços tecnológicos significantes nas últimas décadas e muito disso se faz devido aos sistemas digitais. Sobre as vantagens dos sistemas digitais em comparação com os analógicos, assinale a alternativa incorreta.

- a) Menor necessidade de utilização de conversores de sinais A/D e D/A.
- b) Os sistemas digitais possuem maior capacidade de armazenamento de informações.
- c) Ruídos ou pequenas flutuações de tensão afetam menos os circuitos digitais.
- d) Os circuitos digitais são mais fáceis de serem projetados.





## 16. (FUNDEP/SAAE de Itabira-MG - 2019)

Analise o mapa de Karnaugh a seguir.

|                  | $\bar{C}\bar{D}$ | $\bar{C}D$ | $CD$ | $C\bar{D}$ |
|------------------|------------------|------------|------|------------|
| $\bar{A}\bar{B}$ | 1                | 0          | 0    | 1          |
| $\bar{A}B$       | 0                | 1          | 1    | 0          |
| $AB$             | 0                | 1          | 1    | 0          |
| $A\bar{B}$       | 0                | 0          | 0    | 0          |


A equação simplificada a partir desse mapa é:

- a)  $S = \bar{A} \cdot \bar{C} + \bar{A} \cdot \bar{D} \cdot C$ ,
- b)  $S = A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} + \bar{B} \cdot D$ ,
- c)  $S = A \cdot B \cdot D + B \cdot \bar{C} \cdot \bar{D}$ ,
- d)  $S = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{D} + B \cdot D$ .


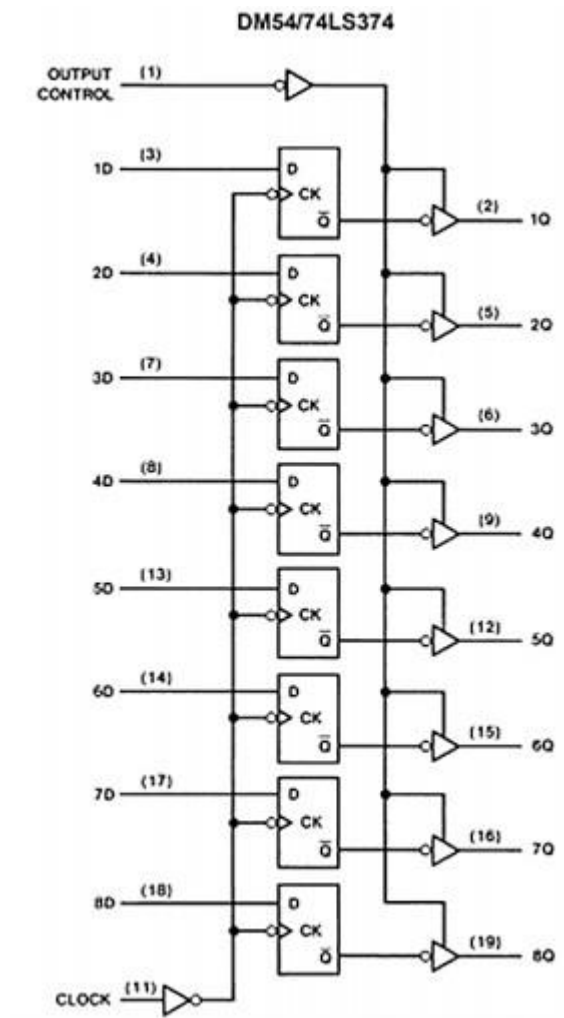
## 17. (UFMG/UFMG - 2019)

Analise a figura que mostra o diagrama interno do circuito integrado 74LS374:



A alternativa que indica a função lógica CORRETA do circuito é:

- a) Registrador de deslocamento com entrada paralela e saída paralela.
- b) Registrador de entrada paralela e saída paralela com coletor aberto.
- c) Registrador de entrada paralela e saída paralela com três estados.
- d) Contador de 8 bits síncrono com saída em coletor aberto.



## GABARITO

1. D
2. D
3. B
4. Errado.
5. C
6. B
7. A
8. D
9. A
10. D
11. C
12. B
13. D
14. B
15. A
16. D
17. C



## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

MALVINO, A.; BATES, D. **Eletrônica: Volume I: 8ª Edição.** Porto Alegre: Editora McGraw Hill, 2016.

MENDONÇA, A. ZELENOVSKY, R. **Eletrônica Digital: Curso Prático e Exercícios: 2ª Edição.** Rio de Janeiro: Editora MZ, 2008.

NILSSON, J. W.; RIEDEL, S. A. **Circuitos Elétricos: 6ª Edição.** Rio de Janeiro: Editora LTC, 2003.

SEDRA, A. S.; SMITH, K. C. **Microeletrônica: 5ª Edição.** São Paulo: Editora Pearson Prentice Hall, 2007.

TOCCI, R. J.; WIDMER, N. S. **Sistemas Digitais: Princípios e Aplicações: 8ª Edição.** São Paulo: Editora Pearson Prentice Hall, 2003.



# ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



**1** Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



**2** Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



**3** Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



**4** Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



**5** Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



**6** Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



**7** Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



**8** O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.